
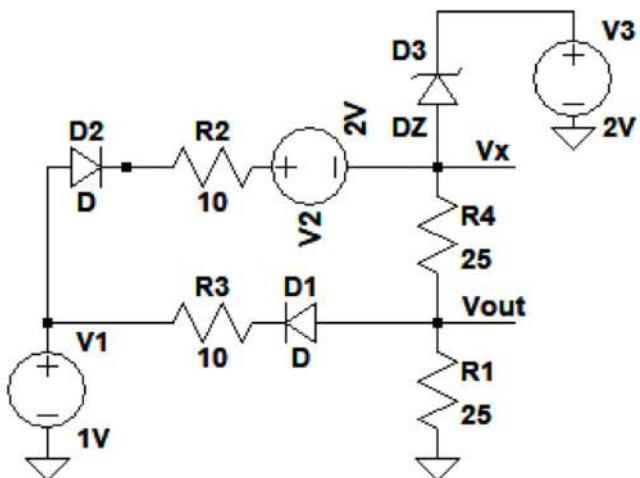


ESERCIZIO 1

A.

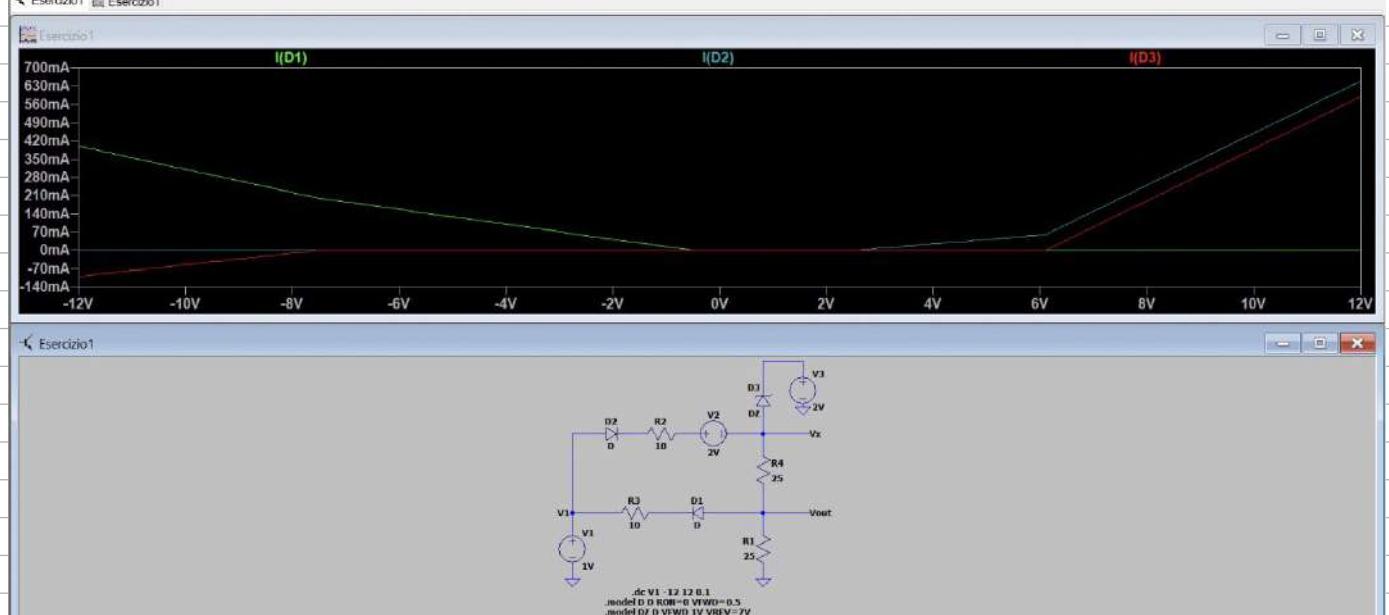

SIMULO SUBITO CON SPICE LE CORRENTI NEI DIODI TRA $-12 \leq V_x \leq 12$ PER CAPIRE QUALI CASI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE. SE LA CORRENTE E' UGUALE A 0 VUOL DIRE CHE IL DIODO E' OFF



COME SI PUO' NOTARE I CASI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SONO SOLO 5:

- 1) D1, D2, D3 OFF
- 2) D2 ON, D2 OFF, D3 IN Bk
- 3) D2 ON, D2 OFF, D3 OFF
- 4) D2 OFF, D2 ON, D3 OFF
- 5) D2 OFF, D2 ON, D3 ON

1) D_1, D_2, D_3 OFF


$$V_{out} = 0$$

$$V_x = 0$$

$$D_1: 0 - V_x < 0.5 \rightarrow V_x > -0.5$$


$$D_2: V_x - 2 < 0.5 \rightarrow V_x < 2.5$$
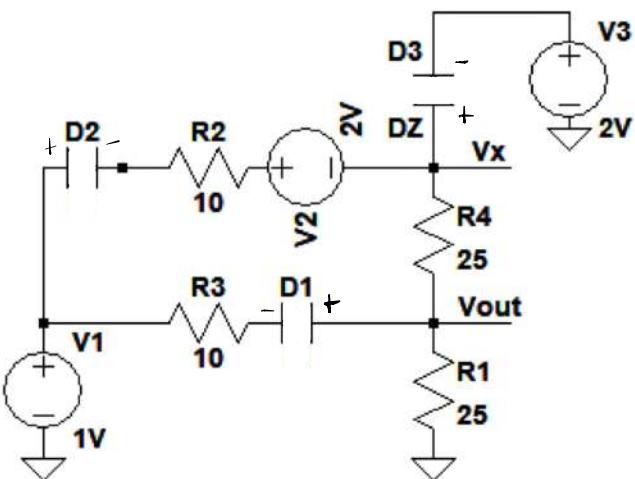
$$D_3: \begin{cases} 0 - 3 < 1 & \text{OK} \\ -7 < 0 - 3 & \text{OK} \end{cases}$$



1) PER $-0.5 < V_x < 2.5$

2) D_2 ON, D_1 OFF, D_3 IN BEK

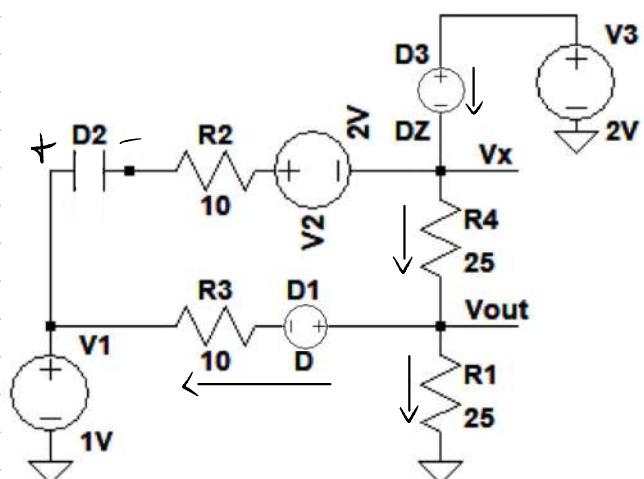

$$V_x = 2 - 7 = -5 \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{V_{out} - 0}{R_2} = \frac{V_{out}}{R_2}$$

$$I_4 = \frac{V_x - V_{out}}{R_4}$$

$$I_3 = \frac{V_{out} - V_8 - V_2}{R_3}$$

$$I_2 = I_4 - I_3$$

$$\frac{V_{out}}{R_2} = \frac{V_x - V_{out}}{R_4} - \frac{V_{out} - V_8 - V_2}{R_3}$$

$$V_{out} \left(1 + \frac{R_2}{R_4} + \frac{R_2}{R_3} \right) = \frac{R_2}{R_4} V_x + \frac{R_2}{R_3} (V_8 + V_2)$$

$$V_{out} = \frac{5}{9} V_1 - \frac{5}{6}$$

$$D_2: I_3 > 0 \rightarrow \frac{V_{out} - V_8 - V_2}{R_3} > 0 \rightarrow V_2 < -3$$

$$D_2: V_2 + 3 < 0.5$$

$$V_2 < -2.5$$

$$D_3: I_4 > 0 \longrightarrow \frac{V_x - V_{out}}{R_4} > 0 \longrightarrow -5 > \frac{5}{9} V_I - \frac{5}{6}$$

$$V_I < -7.5$$

2) PER $-12 < V_I < -7.5$


3) D_1 ON, D_2 OFF, D_3 OFF

$$V_x = V_{out}$$

$$V_{out} = V_2 + R_3 I_3 + V_8$$

$$\left| \begin{array}{l} I_3 = -I_1 = -\frac{V_{out}}{R_2} \\ I_2 = \frac{V_{out}}{R_1} \end{array} \right.$$
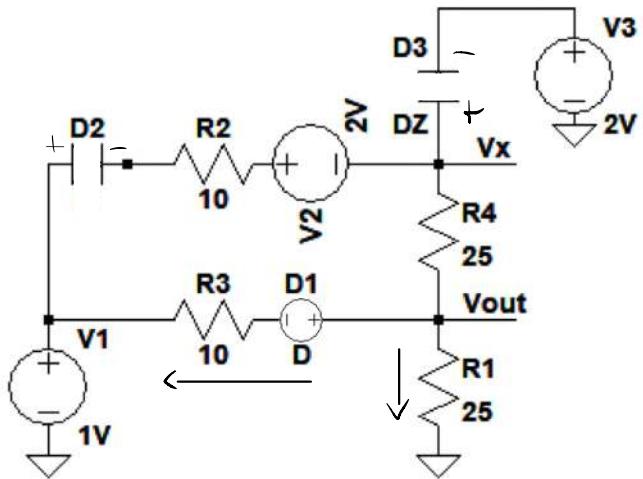
$$V_{out} = V_2 - R_3 \frac{V_{out}}{R_1} + V_8$$



$$V_{out} = \frac{V_2 + V_8}{1 + \frac{R_3}{R_1}} = \frac{5}{7} V_2 + \frac{5}{24} = V_x$$


$$D_2: I_D = -\frac{V_{out}}{R_2} > 0 \longrightarrow \frac{5}{7} V_2 + \frac{5}{24} > 0 \longrightarrow V_2 < -0.5$$

$$D_2: V_2 - V_{out} - 2 < 0.5 \longrightarrow V_2 \frac{2}{7} < \frac{20}{7} \longrightarrow V_2 < 10$$

$$D_3: \begin{cases} V_{out} - 2 < 1 \longrightarrow V_{out} < 3 \longrightarrow V_2 < 3.7 \\ -7 < V_{out} - 2 \longrightarrow V_{out} > -5 \longrightarrow V_2 > -7.5 \end{cases}$$

3) PER $-7.5 < V_I < -0.5$

4) D₂ OFF, D₂ ON, D₃ OFF

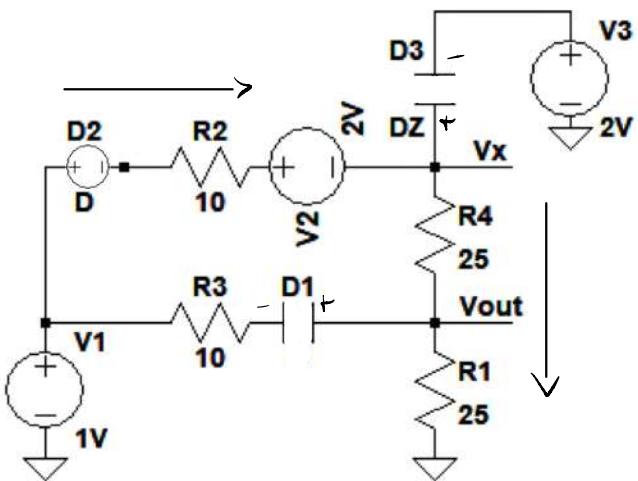

NOTA CHE LA CORRENTE
E LA STESSA PER TUTTO
IL CIRCUITO

$$V_1 - V_x - R_2 I - Z - 1(R_4 + R_3) = 0$$

$$I = \frac{V_1 - V_x - Z}{R_2 + R_2 + R_4} = \frac{1}{60} V_1 - \frac{1}{24}$$

$$V_{OUT} = I R_2 = \frac{25}{60} V_1 - \frac{25}{24}$$

$$V_x = V_{OUT} + I R_4 = \frac{5}{6} V_1 - \frac{25}{12}$$

$$D_1: V_{OUT} - V_1 < 0.5 \rightarrow V_1 > -2.64 \text{ V}$$

$$D_2: I > 0 \rightarrow V_1 - V_x - Z > 0 \rightarrow V_1 > 2.5 \text{ V}$$

$$D_3: \begin{cases} V_x - Z < 1 \rightarrow V_1 < 6.1 \\ V_x - Z > -7 \rightarrow V_1 > -3.5 \end{cases}$$


4) PER $-2.5 < V_1 < 6.1$

5) D₂ OFF, D₂ ON, D₃ ON

$$V_x = Z + 1 = 3 \text{ V}$$

$$I_h = I_1 = \frac{V_x}{R_2 + R_4} = 60 \text{ mA}$$

$$V_{OUT} = R_1 I_1 = 1.5 \text{ V}$$

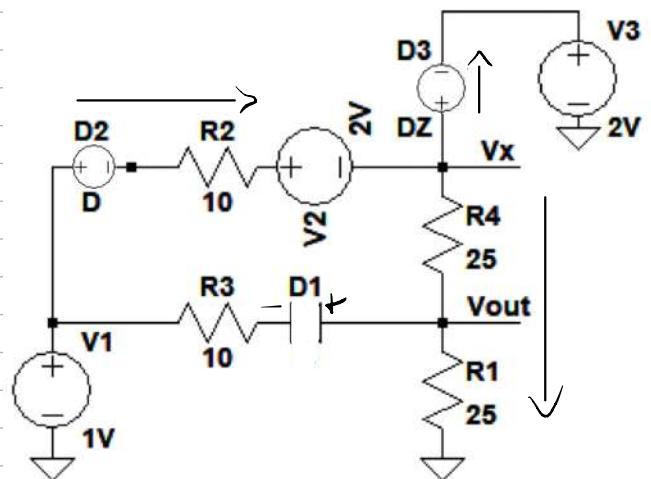



$$D_1: V_{out} - V_2 < 0.5 \longrightarrow V_2 > 1$$

$$D_2: I_2 > 0 \longrightarrow \frac{V_1 - V_X - V_X - V_2}{R_2} > 0 \longrightarrow V_1 > 5.5 \text{ V}$$



$$D_3: I_0 = I_2 - I_4 > 0 \longrightarrow \frac{V_1 - 5.5}{R_2} - \frac{V_X}{R_2 + R_4} > 0 \longrightarrow V_1 > 6.1$$

5) PER $6.1 < V_1 < 12$


GRAFICI CON I RISULTATI OTTENUTI

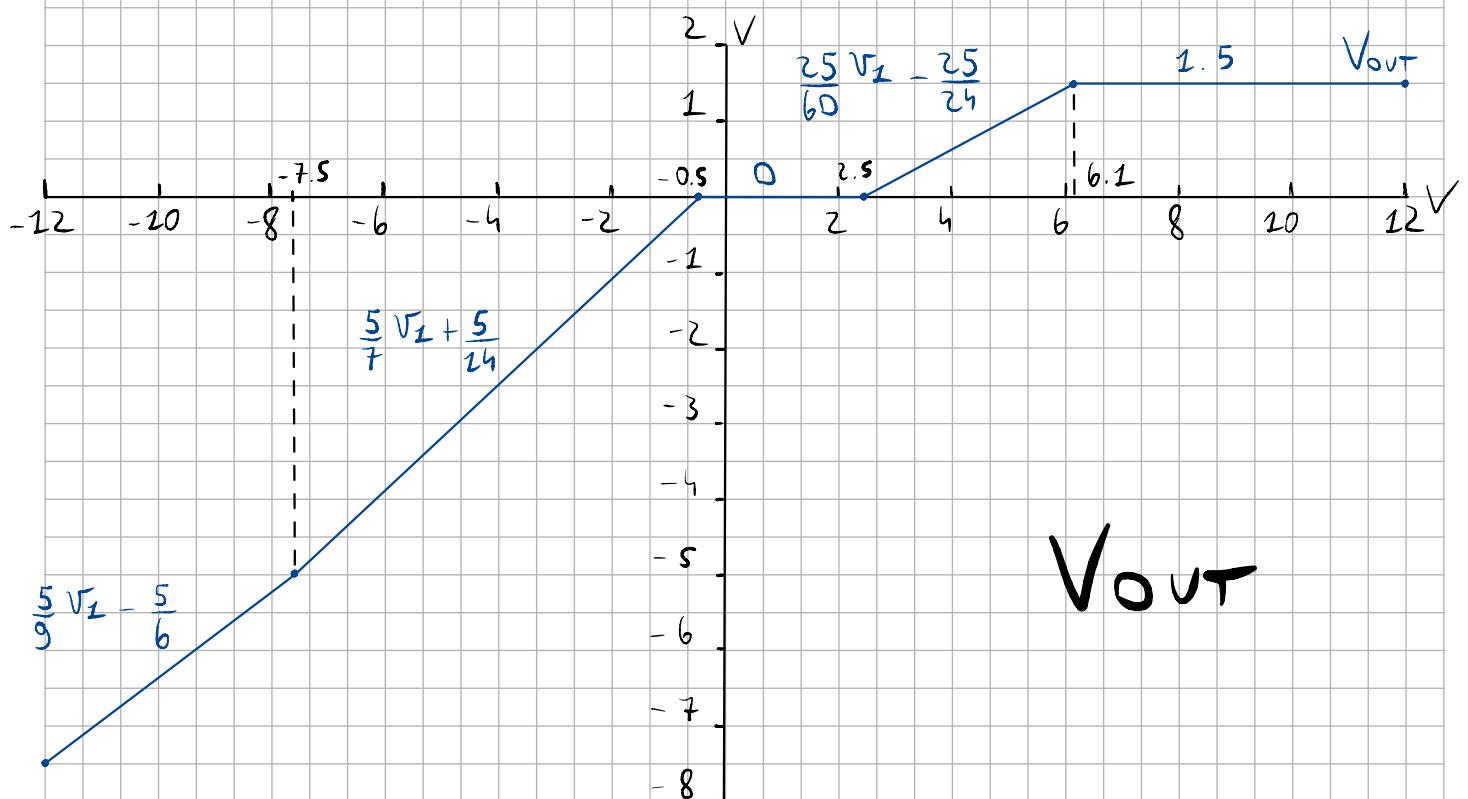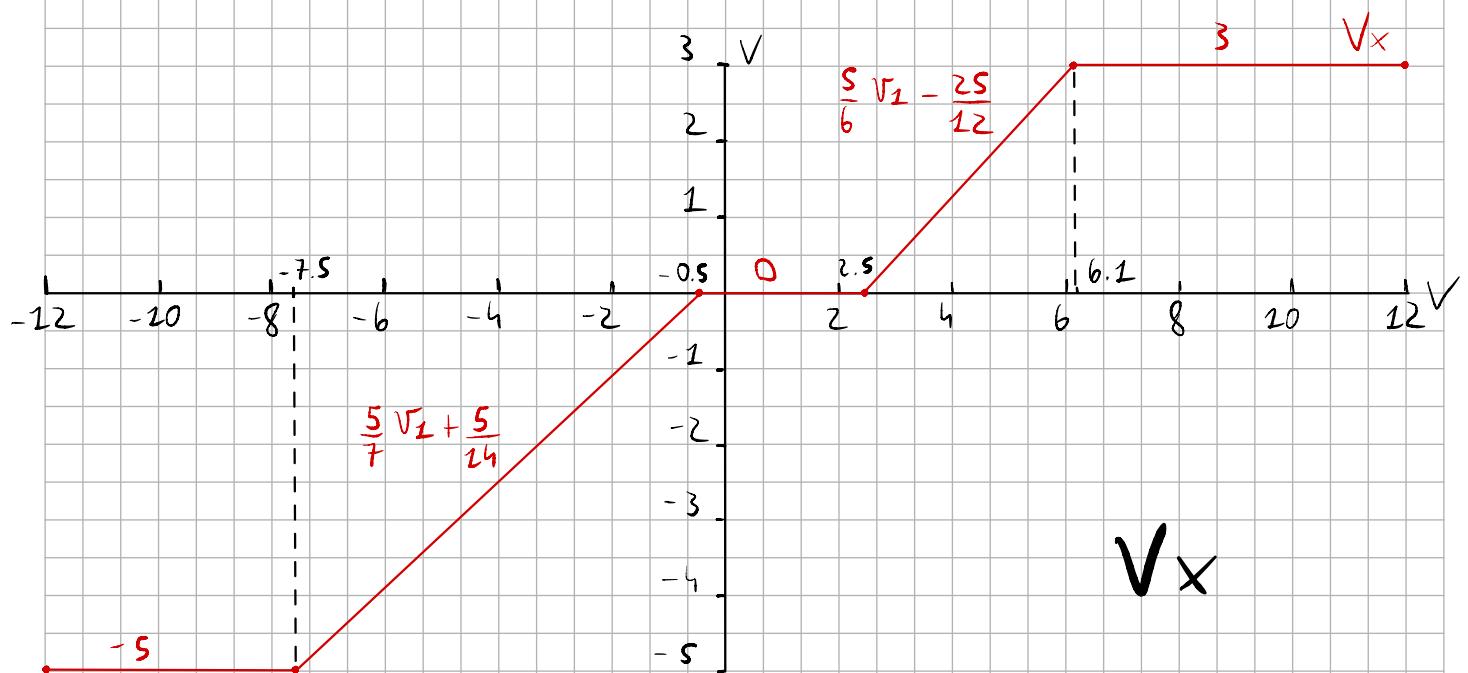


B.

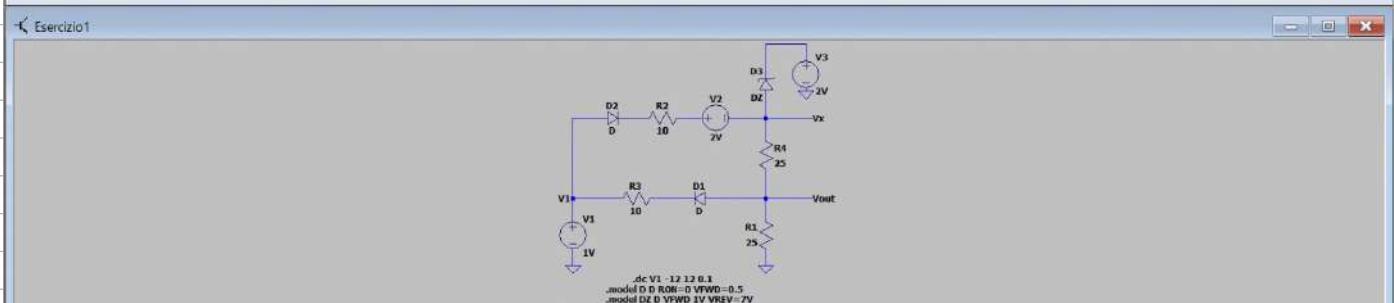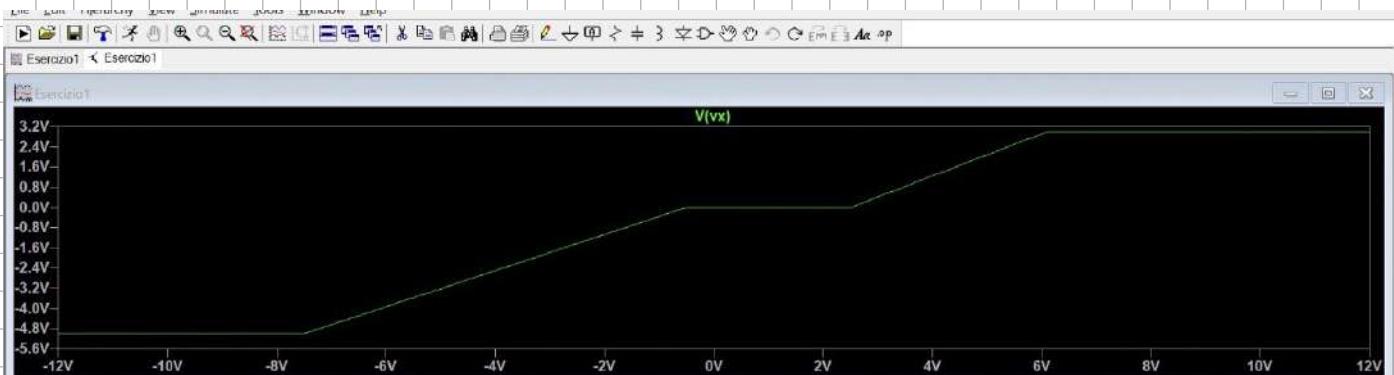

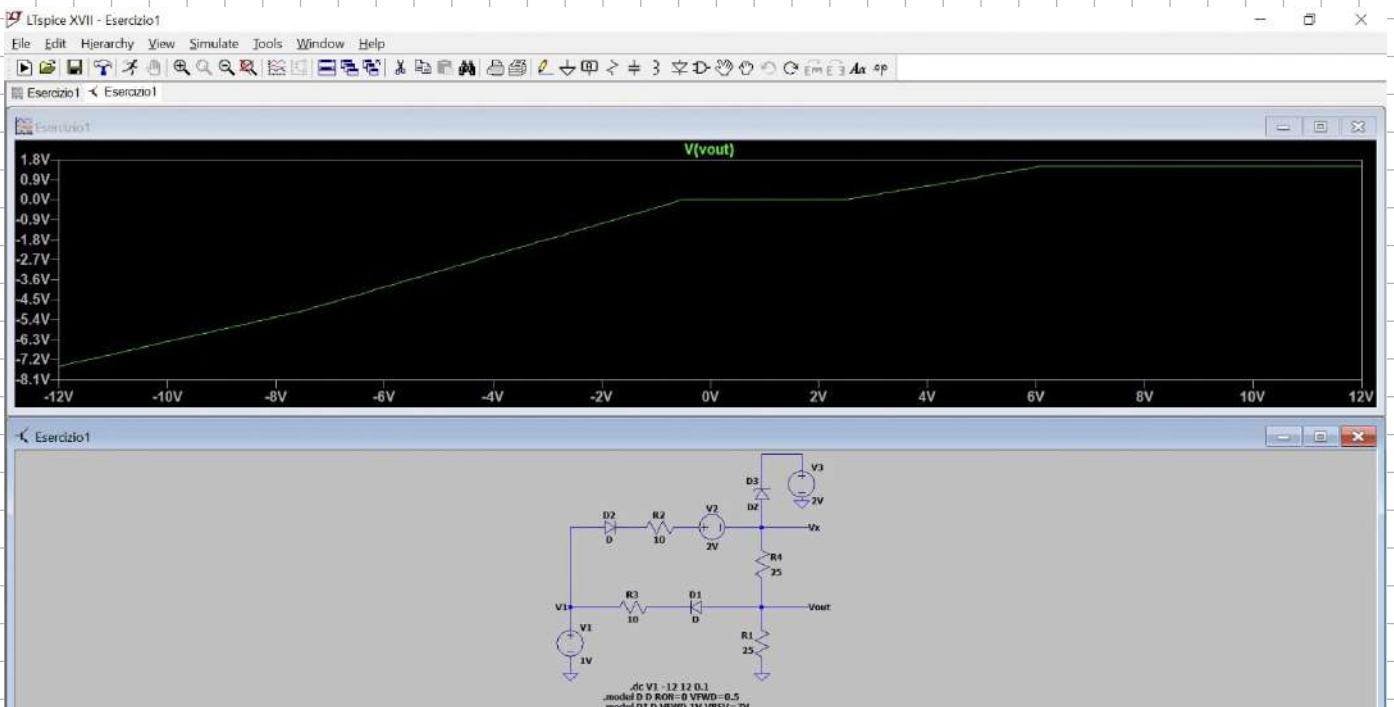COME SI PUO' NOTARE I GRAFICI SONO UGUALI
A QUELLI TROVATI ANALITICAMENTE



C.

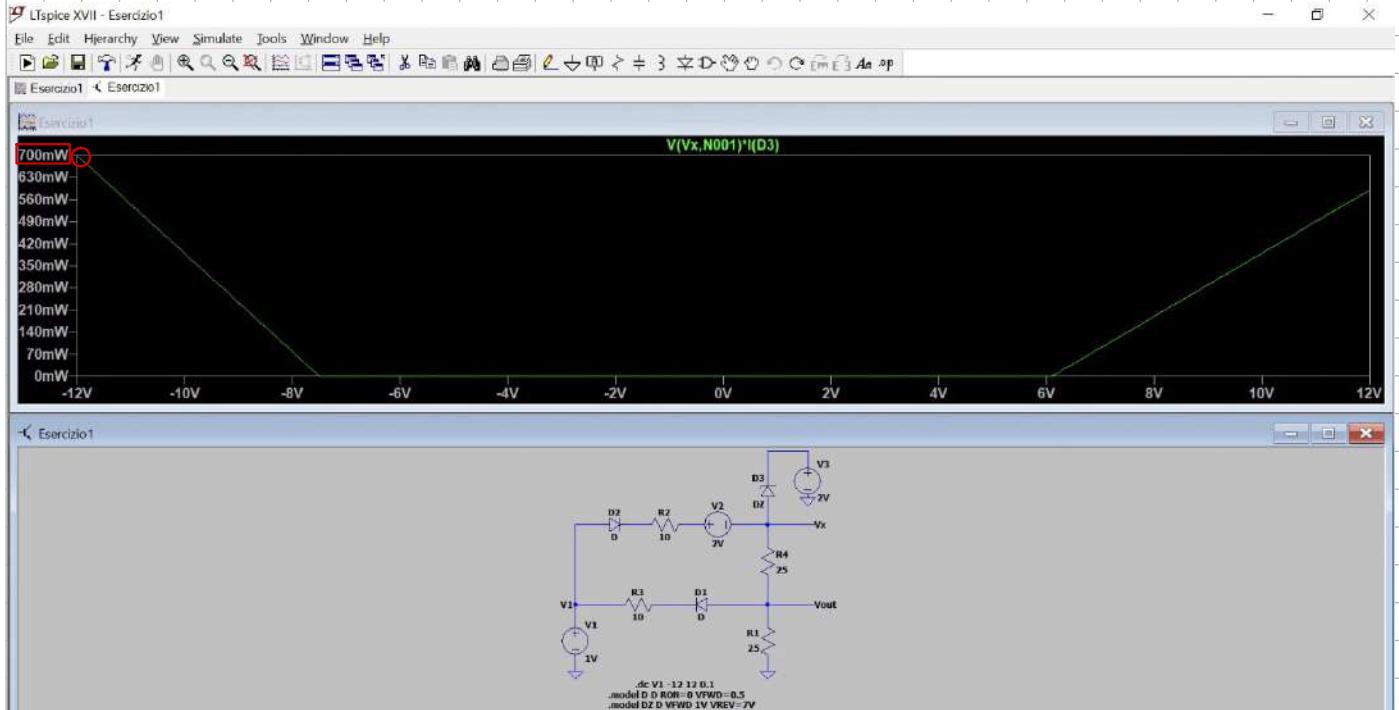

COME SI PUÒ NOTARE DAL GRAFICO LA MASSIMA POTENZA DISSIPATA DAL DIODO TENERE SI HA QUANDO QUESTO È IN BRK

$$V_x = 2 - 7 = -5 \text{ V}$$

$$V_{out} = \frac{5}{9} V_1 - \frac{5}{6}$$

$$I_h = I_{D3} = \frac{V_x - V_{out}}{R_h} =$$


$$= -\frac{5}{9} \frac{V_1}{R_h} - \frac{25}{6} \frac{1}{R_h} =$$

$$= -\frac{V_1}{45} - \frac{1}{26}$$

$$P_{D3} = (V_T - V_-) \cdot I_{D3} = (2 - (-5)) \cdot \left(-\frac{V_1}{45} - \frac{1}{26} \right)$$


PIÙ BASSA È V_T , MAGGIORE SARÀ LA POTENZA IN QUESTO CASO. PRENDIAMO $V_T = -12 \text{ V}$

$$P_{D3} = 700 \text{ mW}$$

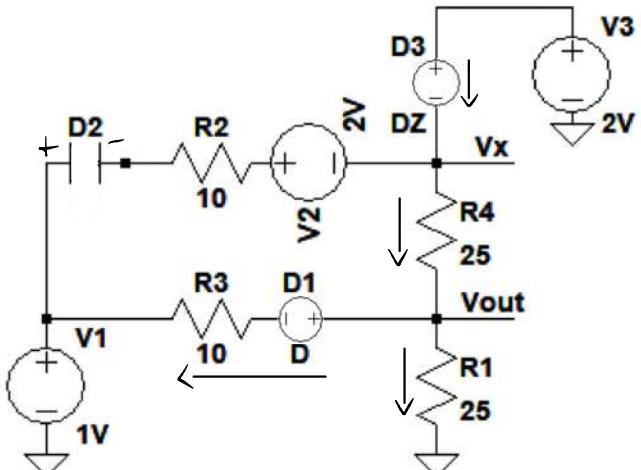

ESERCIZIO 2

1 NUMERO DI MATRICOLA: 1188356

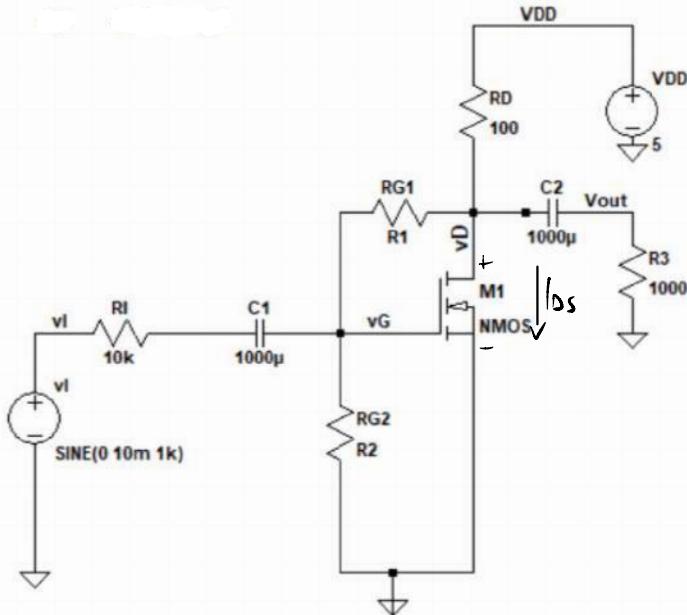

1.1

$$RG1 = 1188356 \Omega \quad RG2 = 0\Omega$$

APCO TUTTI CONDENSATORI E DATO CHE $R_{G2} = 0\Omega$,
LA CONSIDERO COME CIRCUITO APERTO

NOTO ALLORA CHE SU $RG1$ NON PUO' SCORRERE
CORRENTE, QUINDI $V_G = V_D$

$V_D = V_G \rightarrow V_{DS} = V_{GS} \rightarrow$ TRANSISTOR IN SATURAZIONE

$$V_{DD} = R_D I_{DS} + V_{DS}$$

$$I_{DS} = \frac{k_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$V_{DD} = R_D k_n (V_{GS} - V_{TN})^2 + V_{DS} \quad k_n = \frac{W}{L} k_n'$$

$$20 V_{GS}^2 - 39 V_{GS} + 15 = 0$$

$$V_{GS} < 0.53 \rightarrow \text{NON ACCETTABILE POICHÉ} \\ 1.42 \text{ OK}$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_{TN} = -0.47 < 0$$

IL TRANSISTOR SAREBBE SPENTO


$$V_{ov} = V_{GS} - V_{TN} = 0.42 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_{DS} = 1.42 \text{ V}$$

$$I_{DS} = \frac{k_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2 = 35.76 \text{ mA}$$

1.2 $g_m = 2 I_{DS} = 0.1691$ V_{ov} $r_o = \infty$

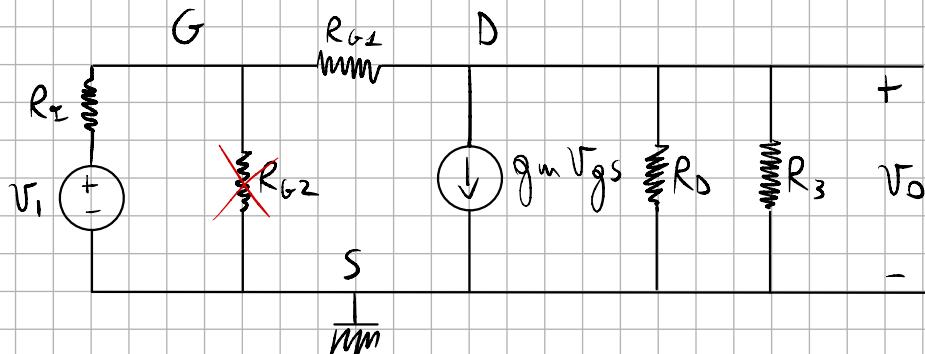
1.3 R_{G2} LA CONSIDERO COME CIRCUITO APERTO



QUESTA RAPPRESENTAZIONE È A SOURCE COMUNE

MI CALCOLO V_o IN FUNZIONE DI V_i CON LA SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

SPIEGO $g_m V_{GS}$

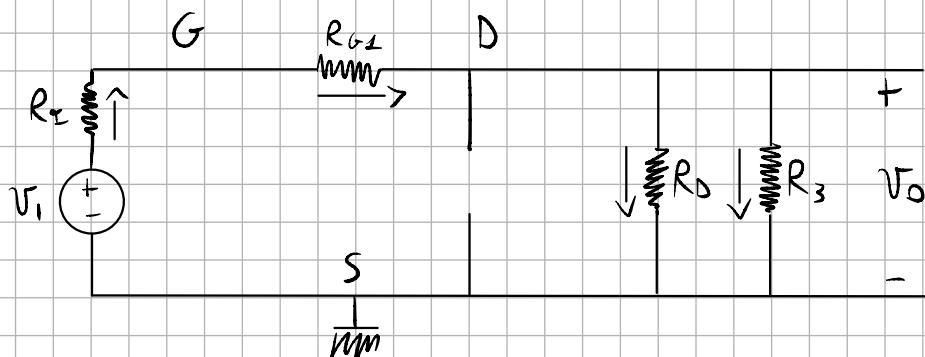


$$R_D \parallel R_3 = 90.90 \Omega$$

$$V_{GS1} = \frac{V_i}{R_z + R_{G2} + R_D \parallel R_3} \cdot (R_{G2} + R_D \parallel R_3) = 0.99 V_i$$

$$V_{O1} = \frac{V_i}{R_z + R_{G2} + R_D \parallel R_3} \cdot R_D \parallel R_3 = 7.58 \cdot 10^{-5} V_i$$

S P E N G O V_I

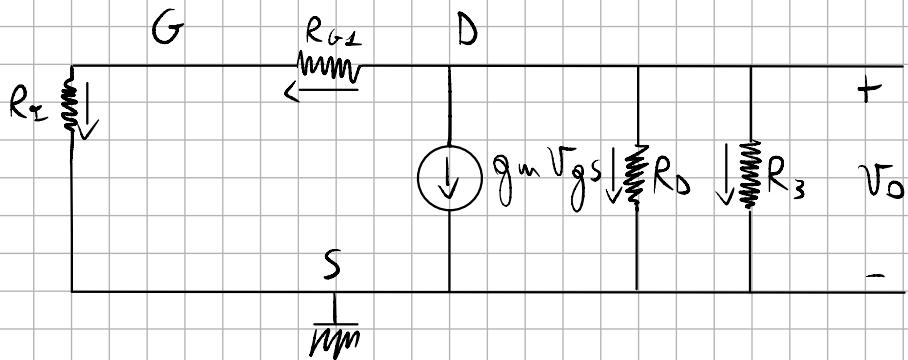

$$V_{gs2} = R_I I_I = -0.13 V_{gs}$$

$$I_I = \frac{V_{ds}}{R_{G2} + R_I} = -1.28 \cdot 10^{-5} V_{gs}$$

$$V_{ds} = -g_m V_{gs} \cdot [(R_{G2} + R_I) // R_3 // R_D] = -15.37 V_{gs}$$

$$V_{o2} = V_{ds} = -15.37 V_{gs}$$

UNISCO LE DUE PARTI

$$V_{gs} = V_{gs1} + V_{gs2} = 0.99 V_I - 0.13 V_{gs} = 0.88 V_I$$


$$V_O = V_{o2} + V_{o2} = 7.58 \cdot 10^{-5} V_I - 15.37 \cdot (0.88 V_I) = \\ = -13.51 V_I$$

$$A_v = \frac{V_O}{V_I} = -13.51$$

$$R_{IN} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}}$$

$$|I_{TEST}| = \frac{|V_{TEST} - V_O|}{R_{G2}}$$
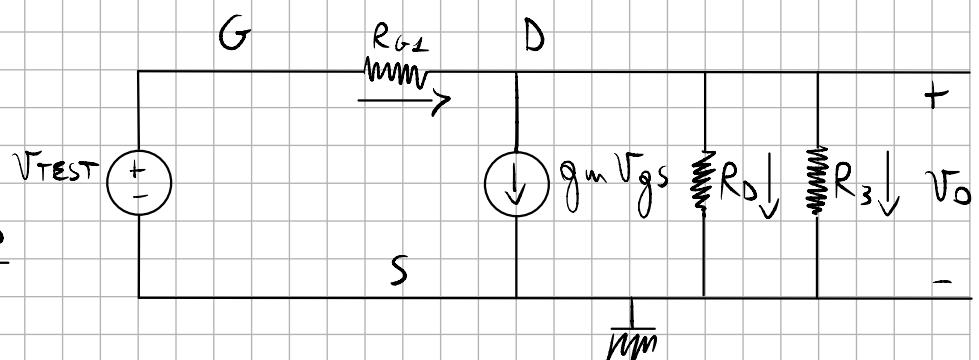
$$V_O = \frac{V_{TEST}}{R_{G2} + R_D // R_3} - g_m V_{gs} R_{G2} // R_D // R_3$$




$$V_{GS} = V_{TEST}$$

$$R_{G1} \parallel R_0 \parallel R_3 = 30,30 \Omega$$

$$V_o = -15.18 V_{TEST}$$

$$|I_{TEST}| = \frac{V_{TEST}}{R_{G1}} = \frac{1}{1.36 \cdot 10^{-5} V_{TEST}}$$

$$R_{IN} = \frac{V_{TEST}}{|I_{TEST}|} = \frac{1}{1.36 \cdot 10^{-5}} = 73529 \Omega$$

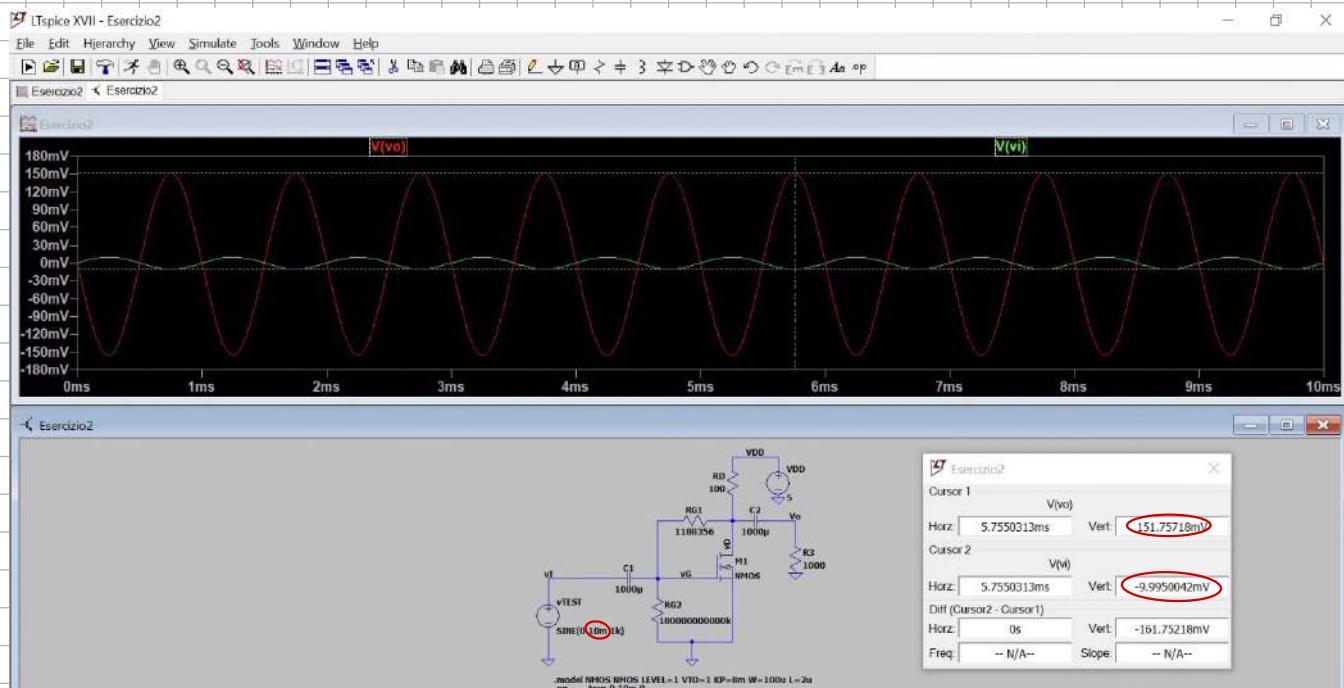


COME SI NOTA IL GUADAGNO SENZA RI RISULTA:

$$Av = \frac{151.75 \text{ mV}}{-20 \text{ mV}} = -15.18$$


$$R_{OUT} = \frac{V_{TEST}}{|I_{TEST}|}$$

$$|I_{TEST}| = \frac{V_{TEST}}{R_{G1} \parallel R_0}$$

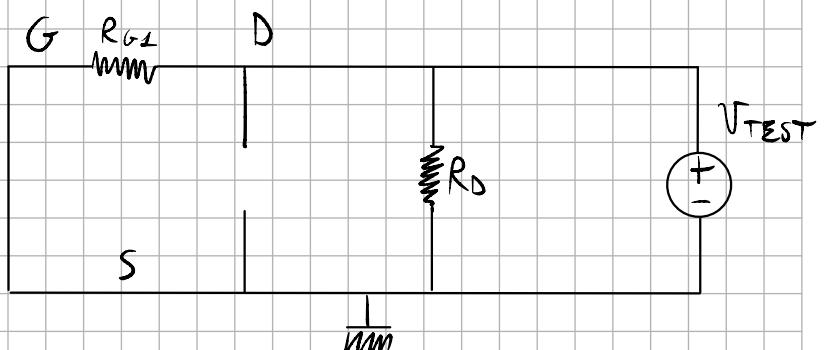
$$R_{OUT} = R_{G1} \parallel R_0 = 100 \Omega$$




1.4

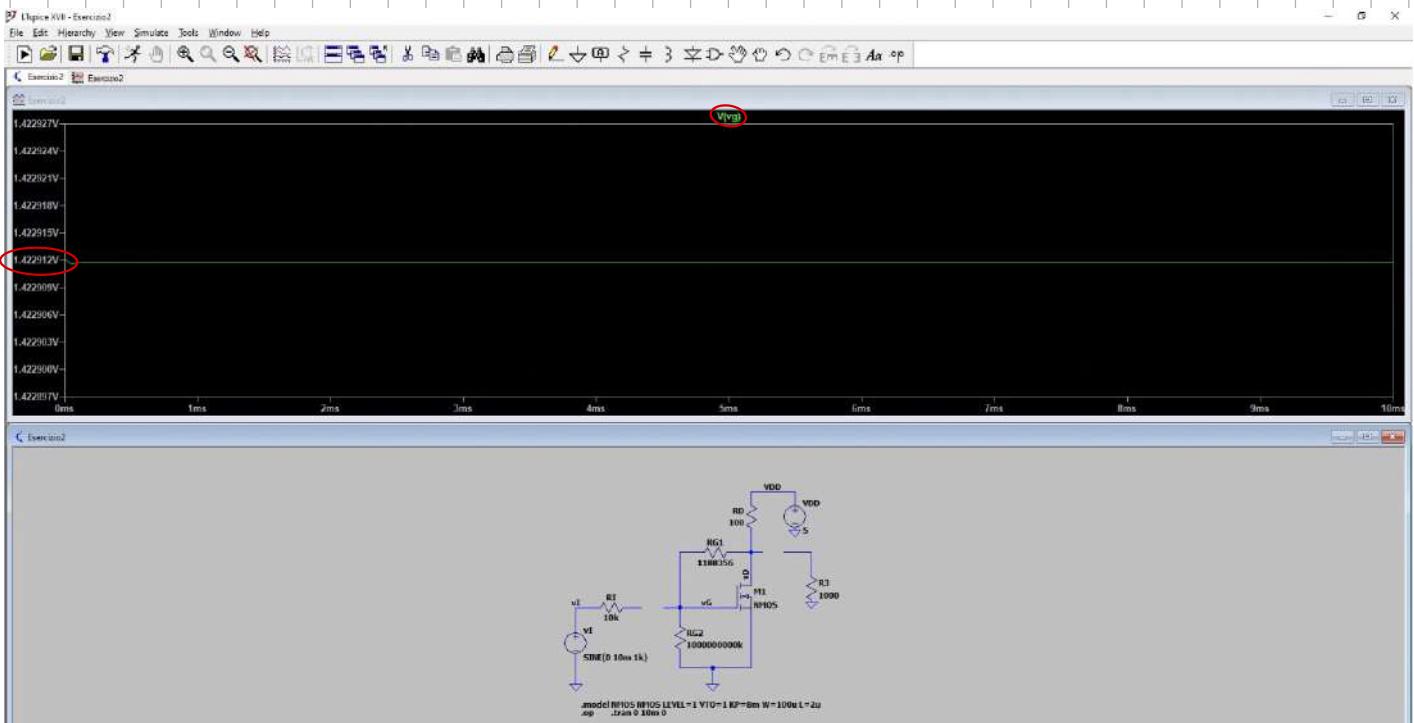

$$V_{DS} = 1.42 \text{ V}$$

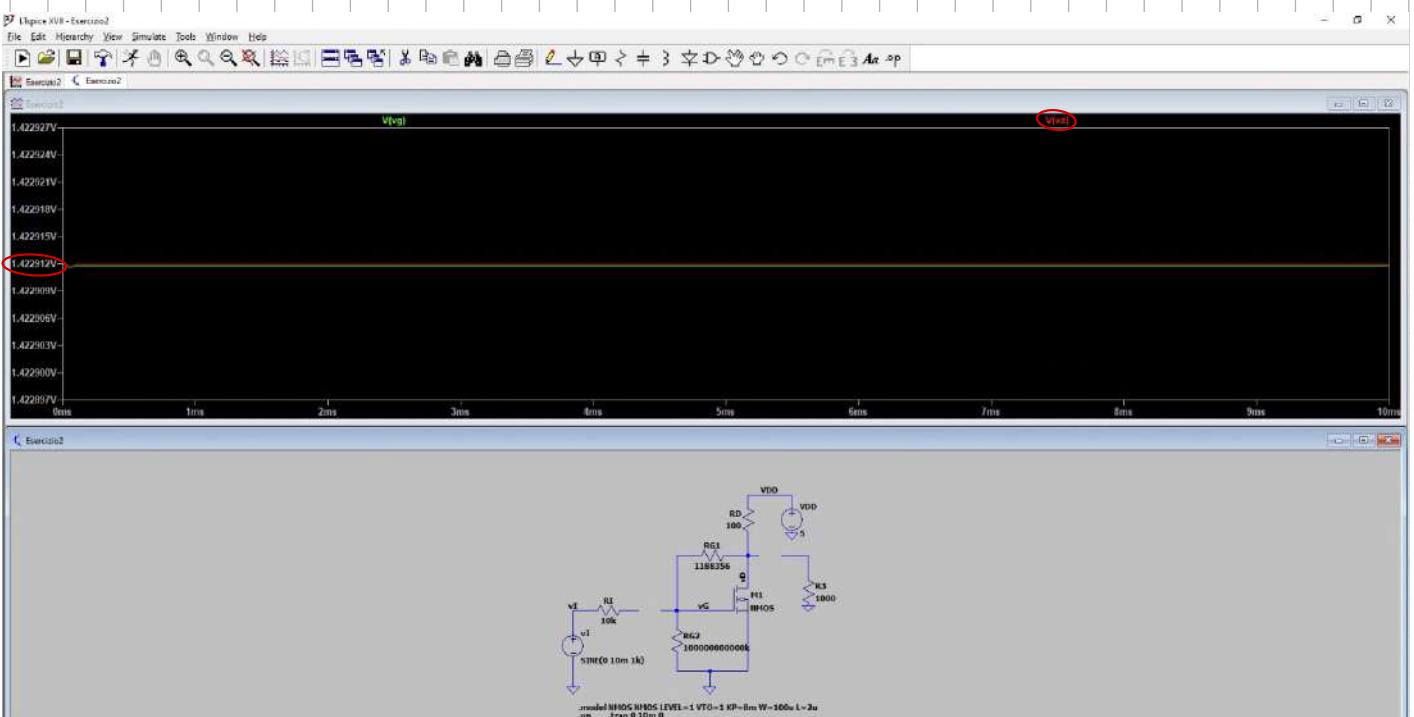


$$V_{DS} = V_{DS} = 1.42 \text{ V}$$

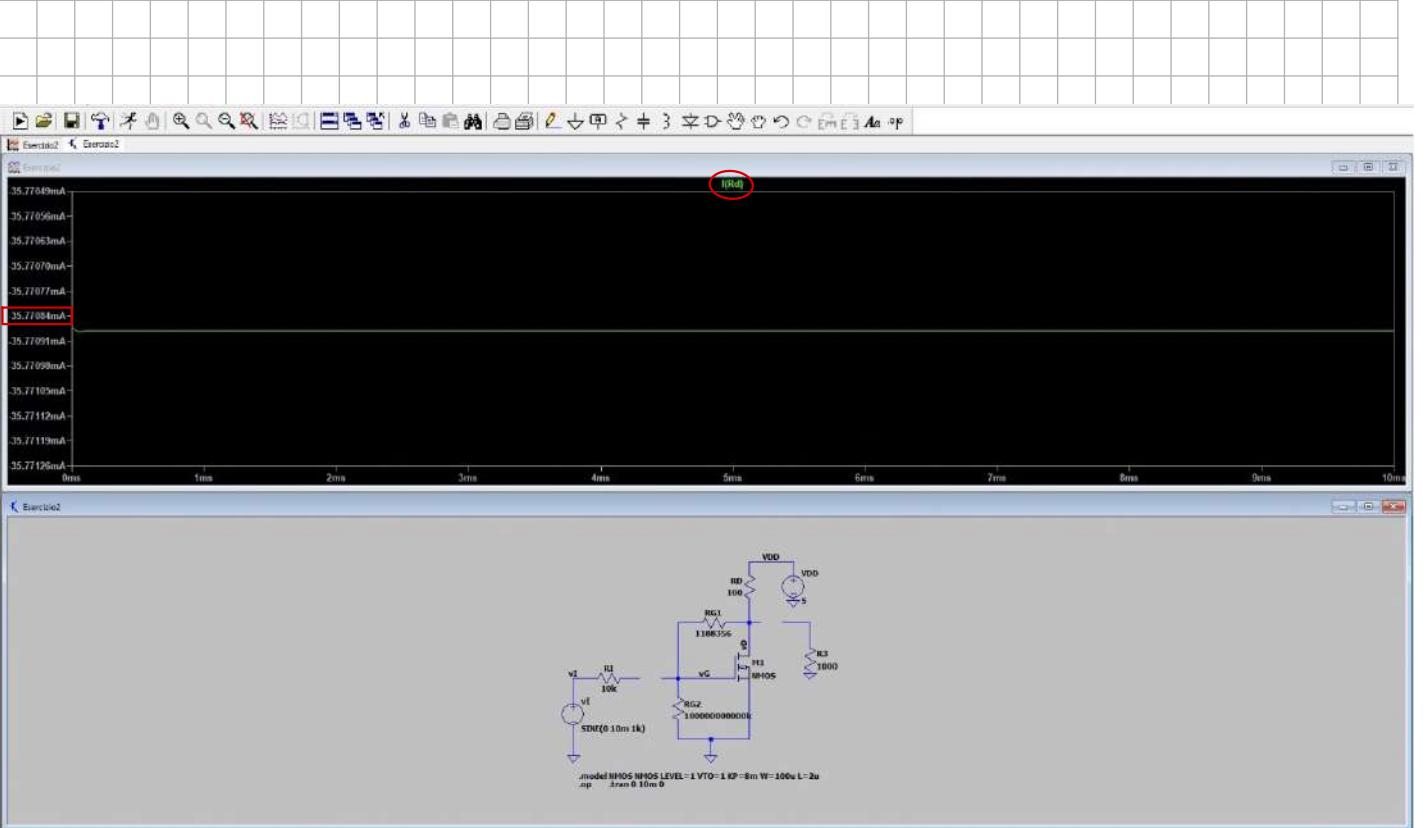


$$I_{D_s} = 35.76 \text{ mA}$$


1.5

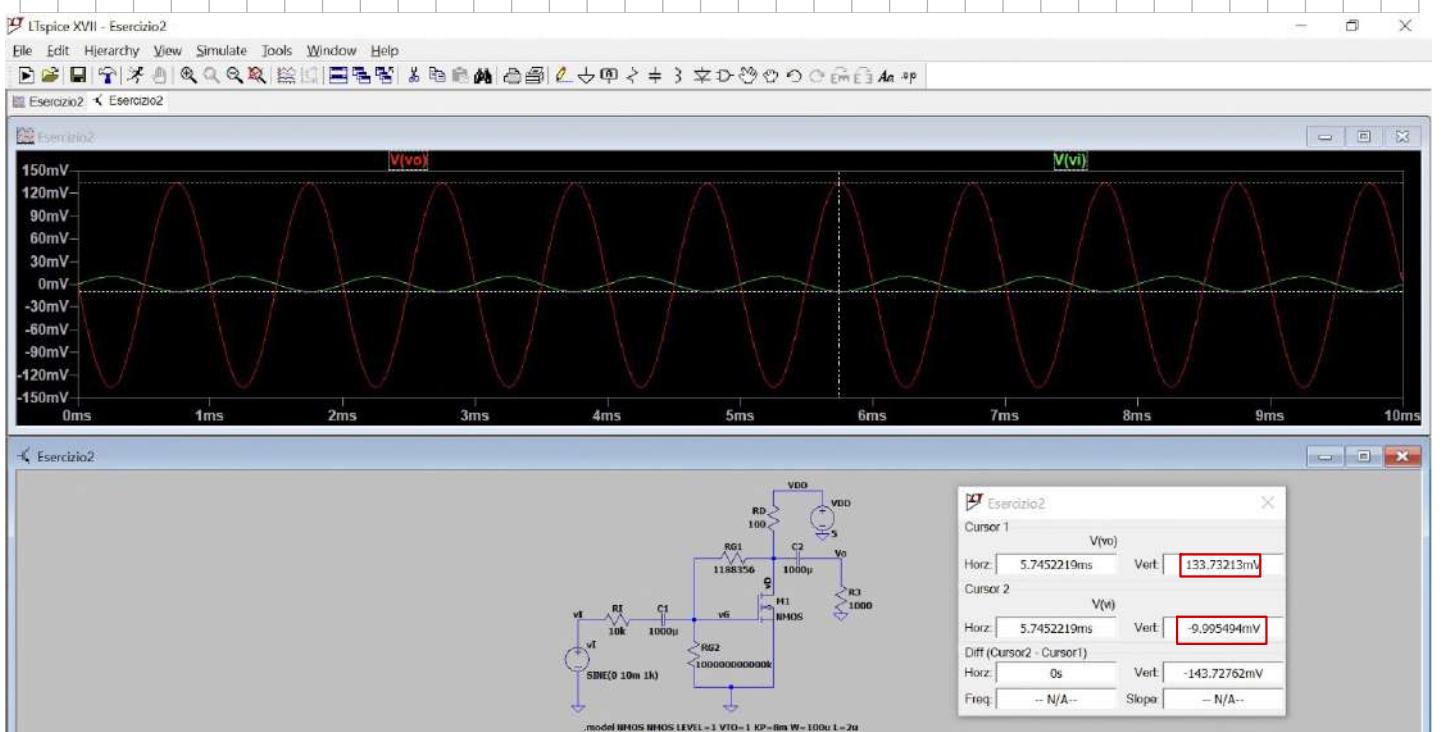

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -23.37$$

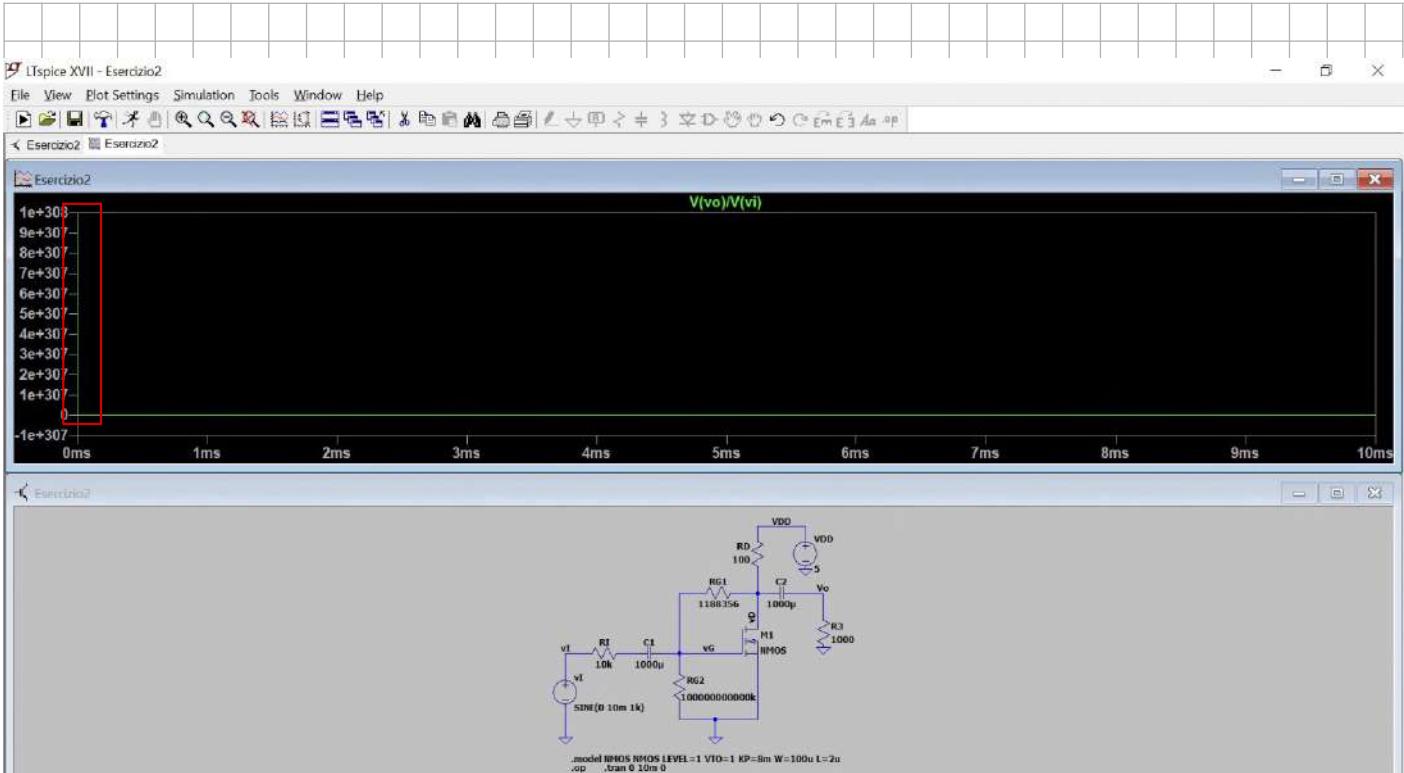

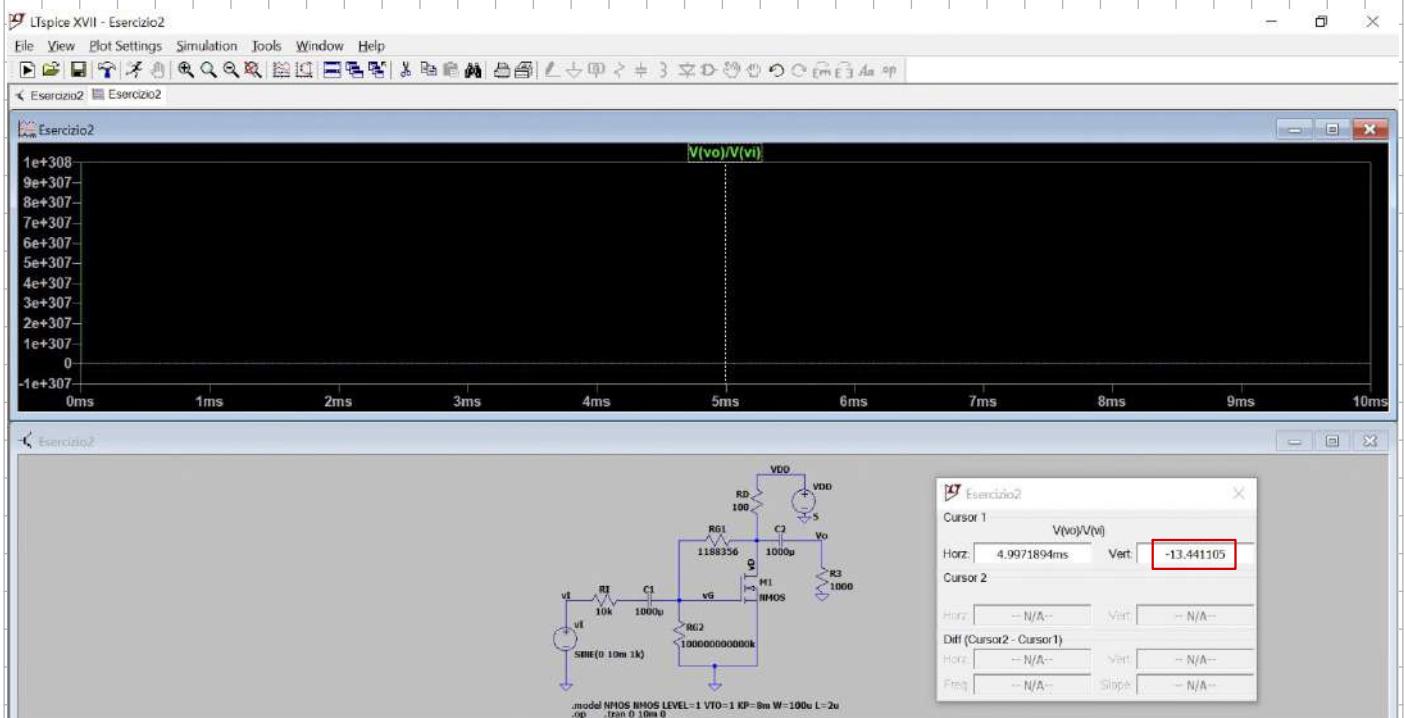Dopo un picco iniziale dovuto a $v_i = 0$, il valore del guadagno si stabilizza.




Cursor 1	
Horz:	-4.9971894ms
Vert:	-1.441105
Cursor 2	
Horz:	-- N/A --
Vert:	-- N/A --
Diff (Cursor2 - Cursor1)	
Horz:	-- N/A --
Vert:	-- N/A --
FitEq:	
Slope:	-- N/A --

Av ANALITICO: -13.51

Av con SPICE: -13.44

1.6

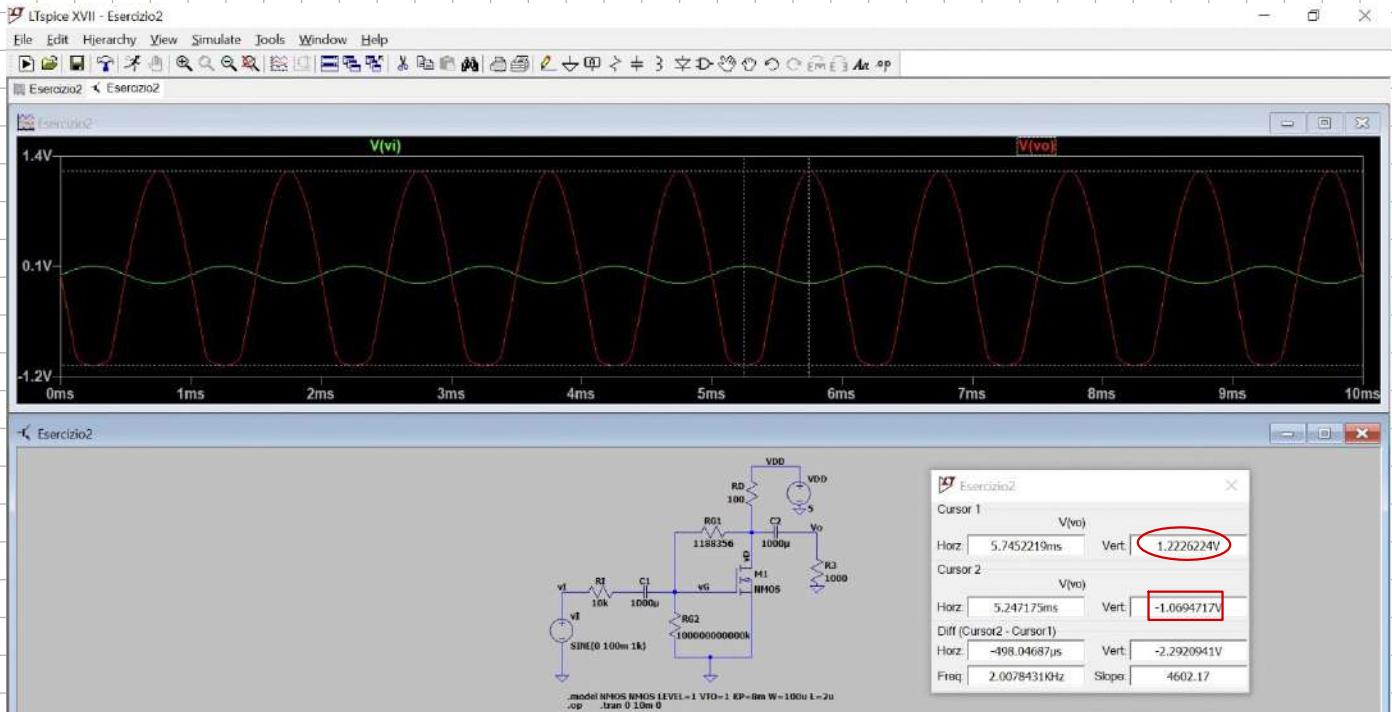

QUELLO CHE SUCCIDE È CHE IL TRANSISTOR ENTRA IN SATURAZIONE, INFATTI OLTRE UN CERTO VALORE DI V_i POSITIVO, V_o VIENE CLIPPATO AL VALORE MASSIMO -1V. NOTIAMO INOLTRE CHE IL VALORE DI V_{out} NEGATIVO VIENE CLIPPATO PER V_i PIÙ BASSI RISPETTO AL SUO VALORE POSITIVO

$$V_{DS} - |V_{DS\max}| = V_{GS} - V_{TN} + V_{gs\max}$$

$$V_{DS} - |13.51 V_i| = V_{GS} - V_{TN} + V_I - R_I I_I$$

$$I_I = \frac{V_I}{1298446} + 1.13 \cdot 10^{-5} V_I = 1.21 \cdot 10^{-5} V_I$$



$$V_i > 0 \longrightarrow V_I = 69,5 \text{ mV}$$

$$V_i < 0 \longrightarrow V_I = -80 \text{ mV}$$



TENGO IL VALORE IN MODULO PIÙ STRINGENTE QUINDI:


$$V_I = 69,5 \text{ mV}$$

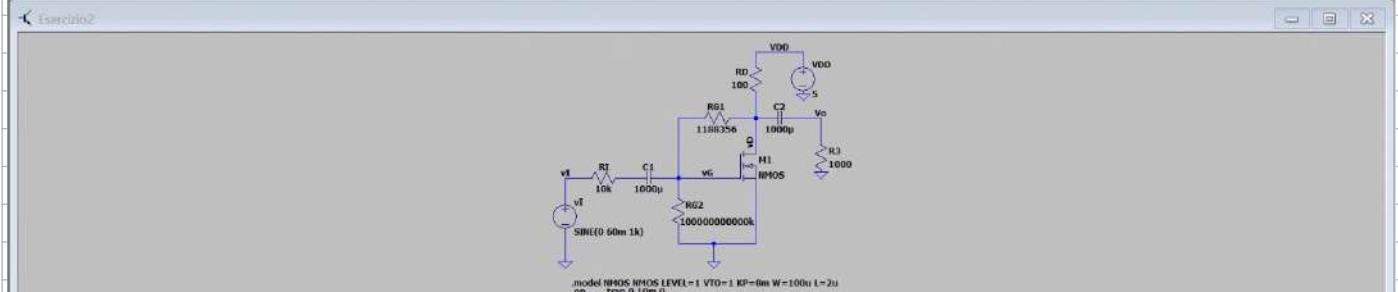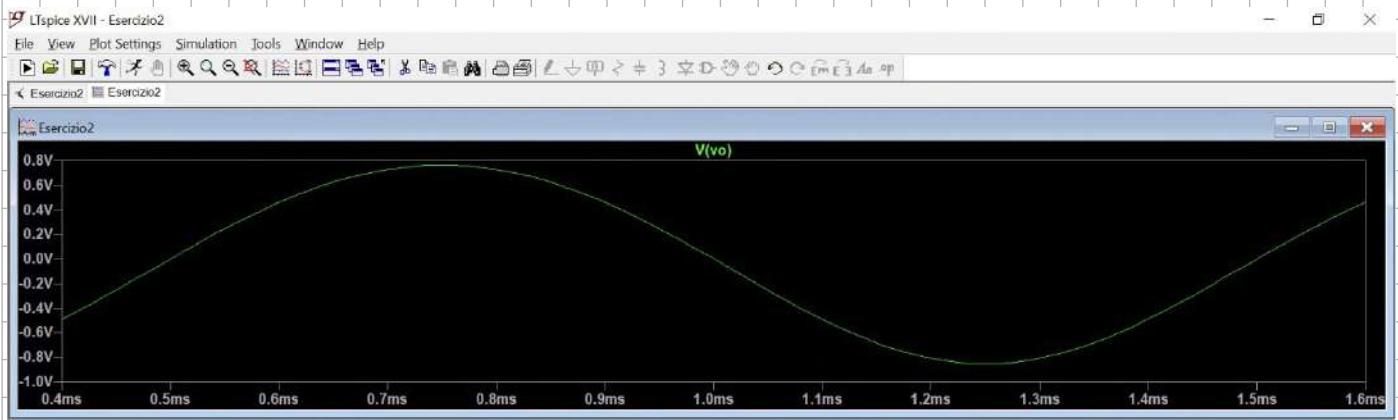PROVIAMO PRIMA CON 60mV IN INGRESSO E NOTIAMO CHE E' ANCORA LINEARE



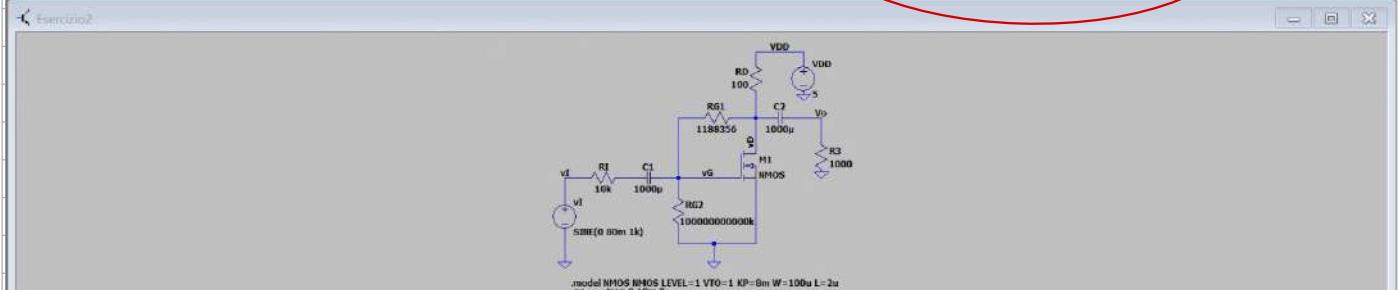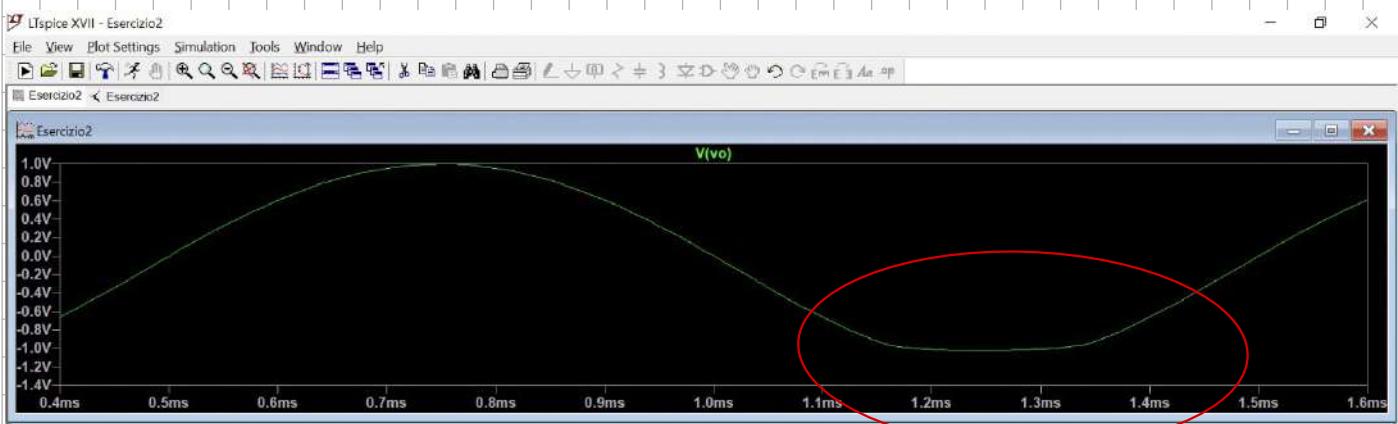PROVIAMO ORA CON 80mV E NOTIAMO CHE E' IN SATURAZIONE



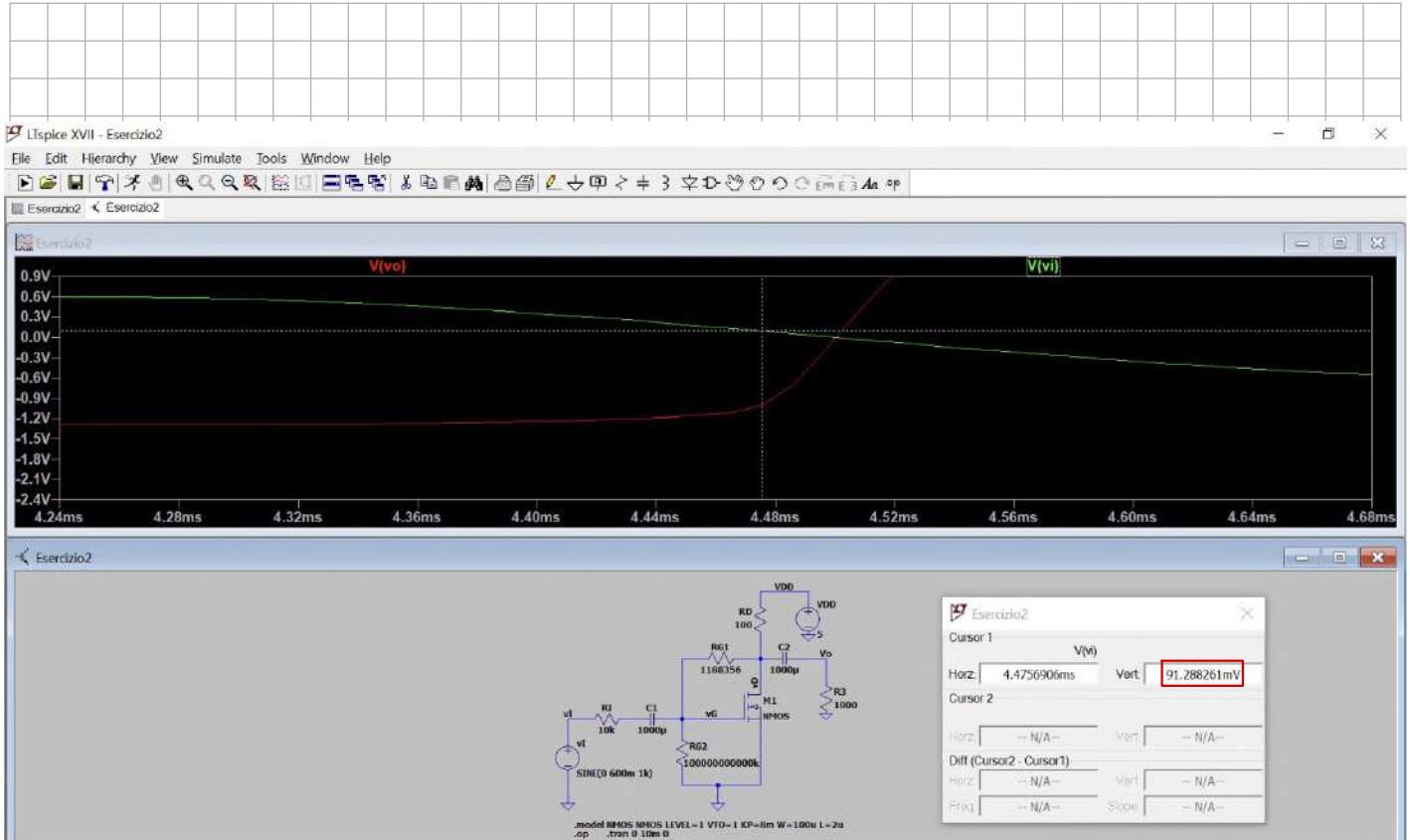

NEL GRAFICO VIENE EVIDENZIATO COME INTORNO AL VALORE TROVATO INIZIA LA SATURAZIONE