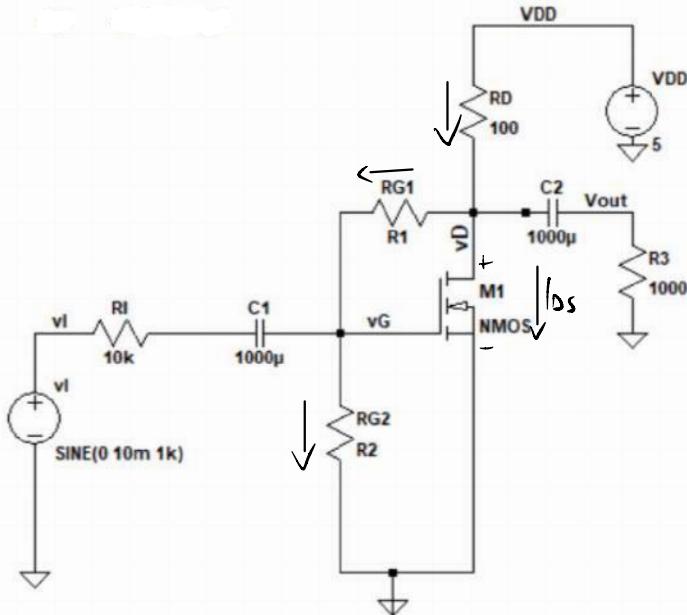


2

NUMERO DI MATRICOLA: 1188356



2.1

$$RG1 = RG2 = 1188356 \Omega$$

APCO TUTTI I CONDENSATORI

$$V_{GS} = V_{DS} - RG1 I_G$$

$$= V_{DS} - \frac{RG2}{RG2} V_{GS}$$

$$= V_{DS}/2 \longrightarrow V_{DS} = 2 V_{GS}$$

$$I_D = I_{DS} + I_G = I_{DS} + \frac{V_{GS}}{RG2}$$

$$I_G = \frac{V_{GS}}{RG2}$$

$$V_{DD} = R_D I_D + V_{DS} = R_D I_{DS} + 2 V_{GS}$$

$$= R_D \left(I_{DS} + \frac{V_{GS}}{RG2} \right) + 2 V_{GS}$$

POTIZZO TRANSISTOR SATURO

$$I_{DS} = \frac{k_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$\rightarrow 20 V_{GS}^2 - 38 V_{GS} + 15 = 0$$

$$V_{GS} < 1.34 \text{ OK}$$

$V_{GS} < 0.55 \longrightarrow \text{NO PERCHE } V_{GS} - V_{TN} < 0$


$$V_{GS} = 1.34 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 2.68 \text{ V}$$

$$I_{DS} = 23.12 \text{ mA}$$

$$2.2 \quad g_m = \frac{2 I_{DS}}{V_{DD}} = 0.136 \quad r_o = \infty$$


2.3

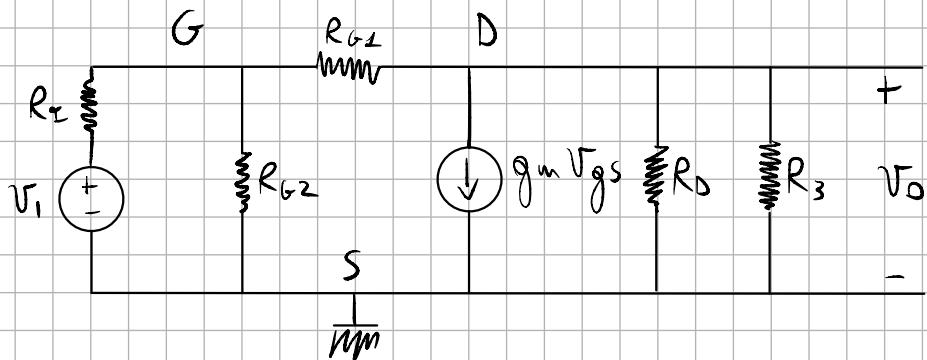

QUESTA RAPPRESENTAZIONE È A SOURCE COMUNE

MI CALCOLO VO IN FUNZIONE DI VI CON LA SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

SPENGO $g_m V_{GS}$

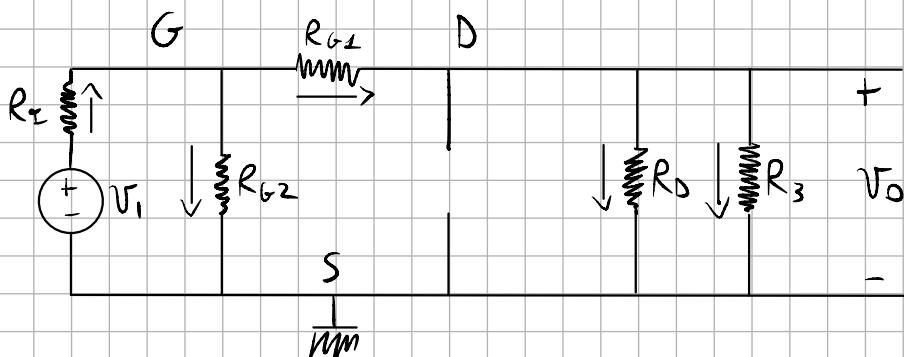

$$R_D \parallel R_3 = 90.90 \Omega$$


$$R_{G2} \parallel (R_{G1} + R_D \parallel R_3) = 594.200 \Omega$$

$$V_{GS1} = \frac{V_I}{R_I + R_{G2} \parallel (R_{G1} + R_D \parallel R_3)} \quad R_{G2} \parallel (R_{G1} + R_D \parallel R_3) = 0.98 V_I$$

$$I_{RG1, R_D \parallel R_3} = \frac{V_{GS2}}{R_{G1} + R_D \parallel R_3} = 8.27 \cdot 10^{-7} V_I$$

$$V_{O1} = I_{RG1, R_D \parallel R_3} \cdot R_D \parallel R_3 = 7.52 \cdot 10^{-5} V_I$$

SPENGO V_I

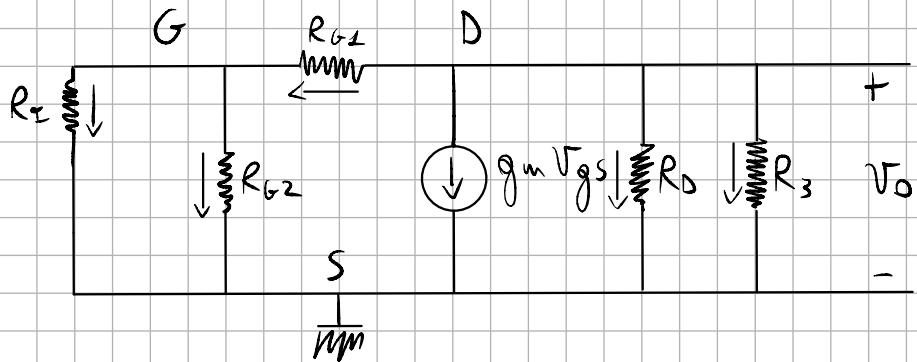

$$R_{G2} \parallel R_I = 9916 \Omega \quad R_D \parallel R_3 \parallel R_{G1} + (R_I \parallel R_{G2}) = 90,90 \Omega$$

$$V_{O2} = -g_m V_{gs} (R_D \parallel R_3 \parallel R_{G1} + (R_I \parallel R_{G2})) = -12.36 V_{gs}$$

$$I_{RG2, RG2 \parallel RI} = \frac{V_{O2}}{R_{G2} + (R_{G2} \parallel R_I)} = -1.03 \cdot 10^{-5} V_{gs}$$


$$V_{gs2} = I_{RG2, RG2 \parallel RI} \cdot R_{G2} \parallel R_I = -0.10 V_{gs}$$

UNISCO LE DUE PARTI

$$V_{gs} = V_{gs2} + V_{gs2} = 0.98 V_I - 0.10 V_{gs} = 0.89 V_I$$

$$V_O = V_{O2} + V_{O2} = 7.52 \cdot 10^{-5} V_I - 12.36 (0.89 V_I) = -21.03 V_I$$

$$Av = -21.03$$

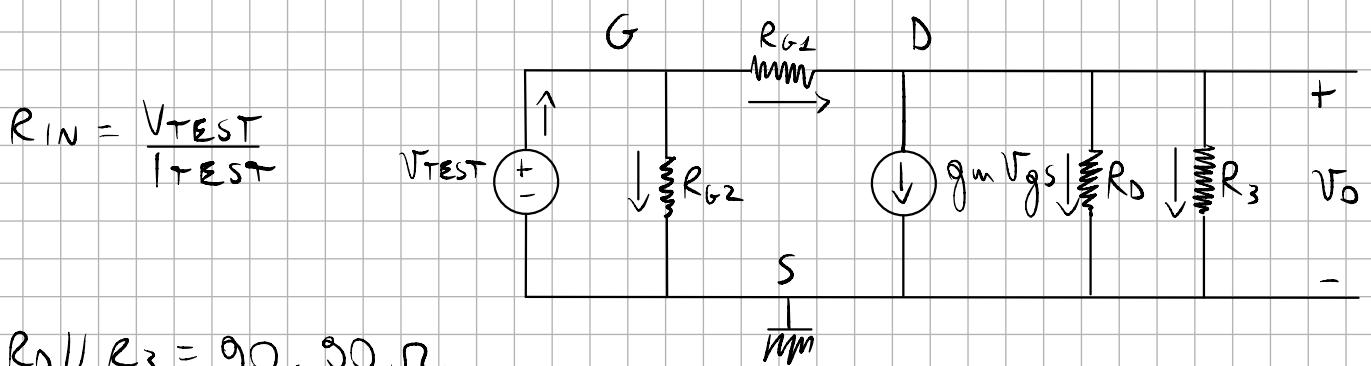

$$R_{IN} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{TEST} = \frac{V_{TEST}}{R_{G2}} + \frac{V_{TEST} - V_0}{R_{G2}} \\ I_{RG2} = \frac{V_{TEST} - V_0}{R_{G2}} \end{array} \right.$$

$$g_m V_{TEST} = I_{RG2} - \frac{V_0}{R_D || R_3}$$


$$g_m V_{TEST} = \frac{V_{TEST} - V_0}{R_{G2}} - \frac{V_0}{R_D || R_3} = \frac{V_{TEST}}{R_{G2}} - V_0 \left(\frac{1}{R_{G2}} + \frac{1}{R_D || R_3} \right) =$$

$$V_0 = \left(\frac{V_{TEST}}{R_{G2}} - g_m V_{TEST} \right) \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{R_{G2}} + \frac{1}{R_D || R_3} \right)}$$

$$= V_{TEST} \frac{\left(\frac{1}{R_{G2}} - g_m \right)}{\left(\frac{1}{R_{G2}} + \frac{1}{R_D || R_3} \right)} = -12.36 V_{TEST}$$

$$I_{TEST} = \frac{V_{TEST}}{R_{G2}} + \frac{V_{TEST} + 12.36 V_{TEST}}{R_{G2}} = \frac{(R_{G2} + 13.36 R_{G2}) V_{TEST}}{R_{G2} \cdot R_{G2}}$$

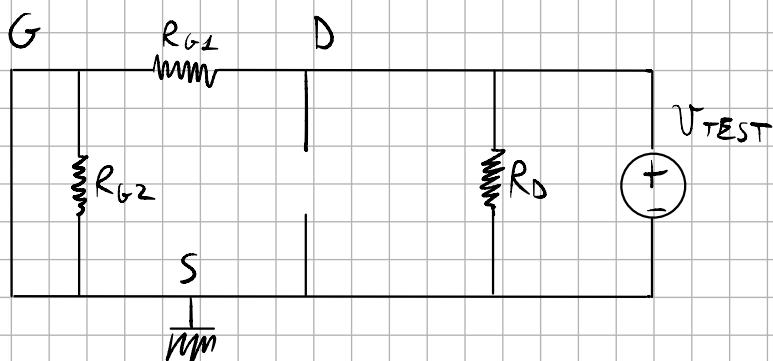
$$R_{IN} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}} = \frac{R_{G2} \cdot R_{G2}}{(R_{G2} + 13.36 R_{G2})} = 82755 \Omega$$




$$R_{OUT} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}}$$

$$R_{OUT} = R_D || R_{G2} = 100 \Omega$$



2.4

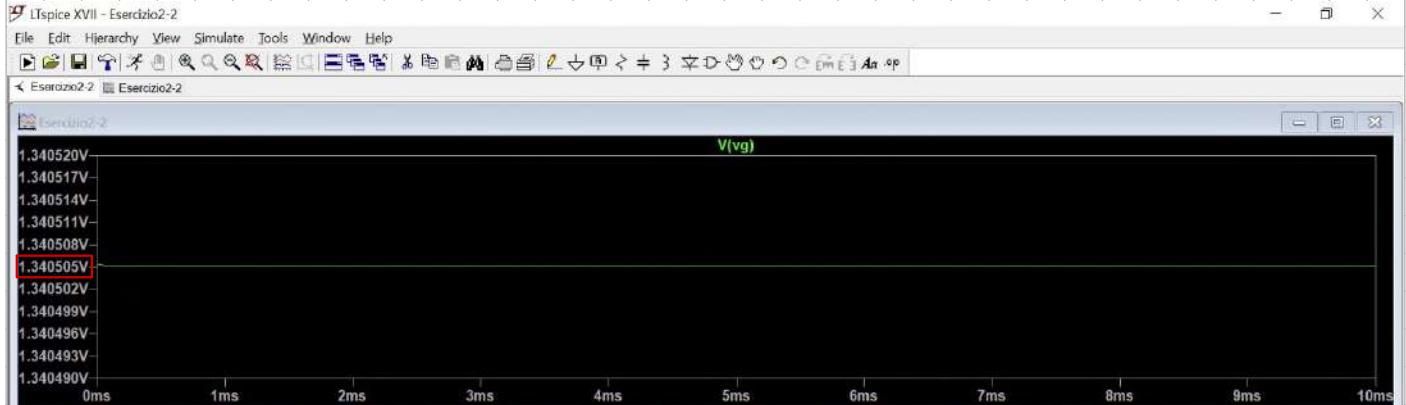

$$V_{GS} = 1.34 \text{ V}$$


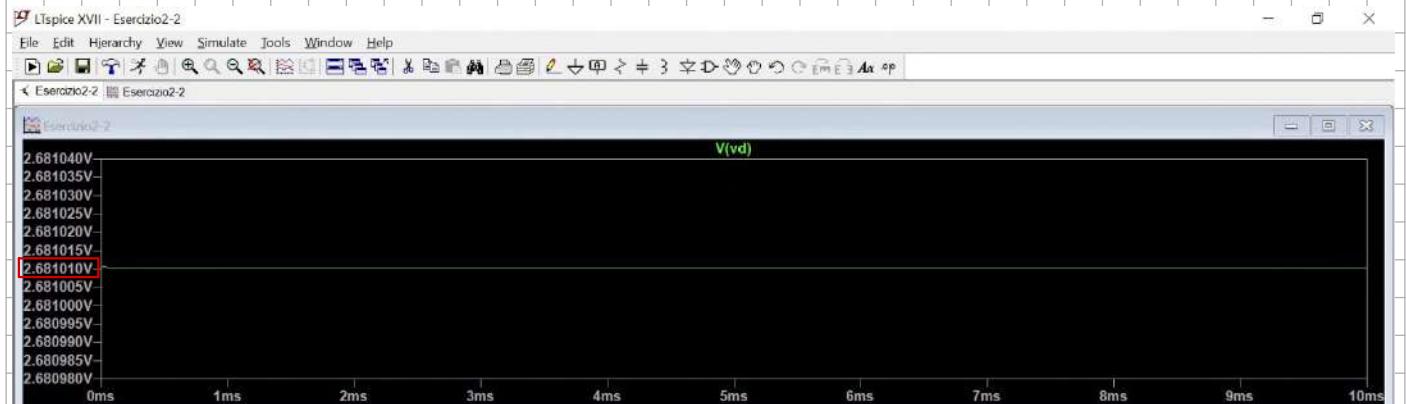


$$V_{DS} = 2.68 \text{ V}$$

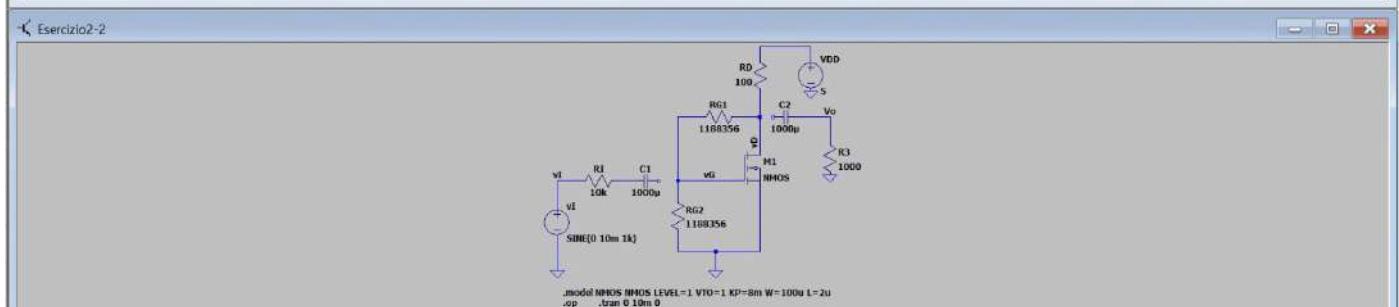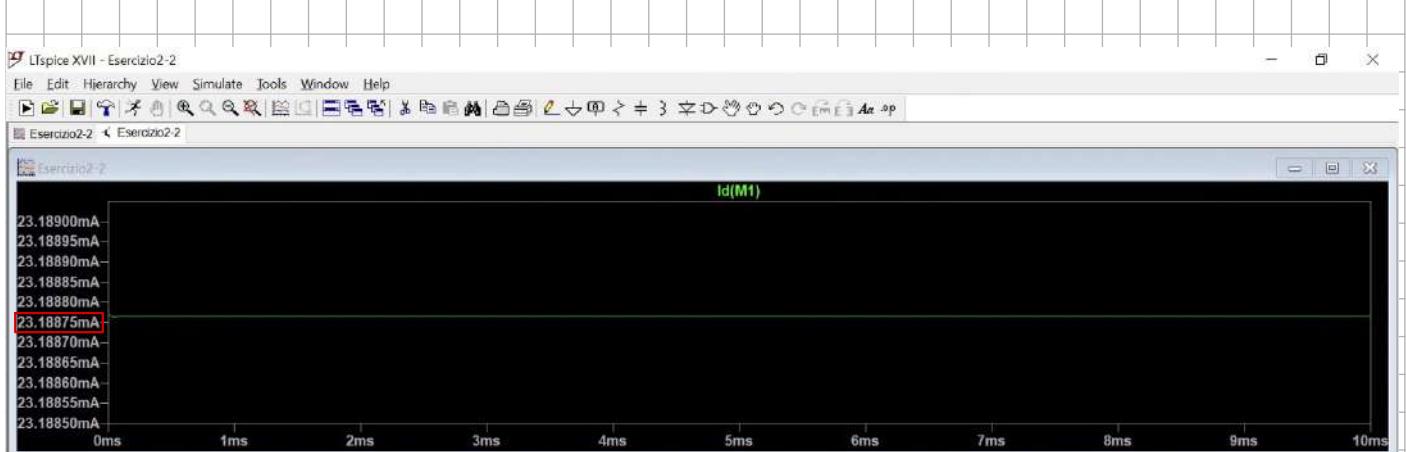


$$|DS| = 23.12 \text{ mA}$$

2 S

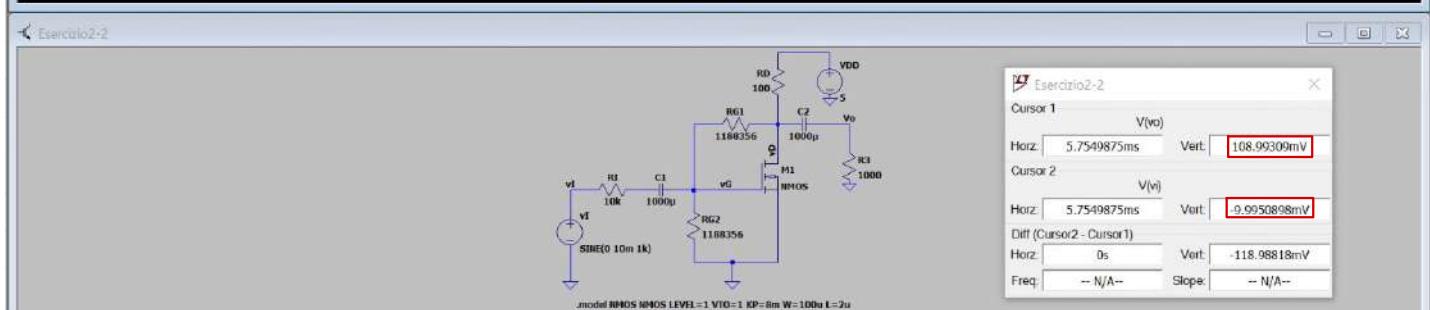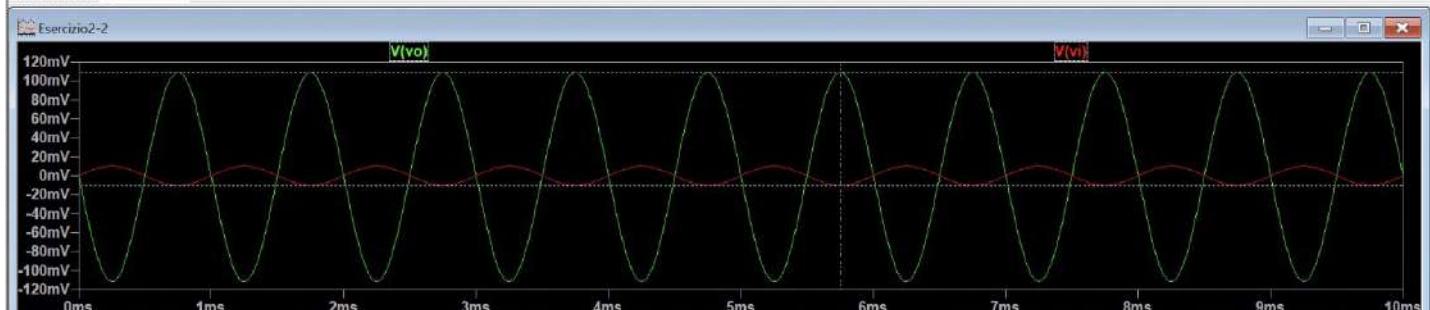

$$Av = \frac{V_o}{V_i} = -10.90$$

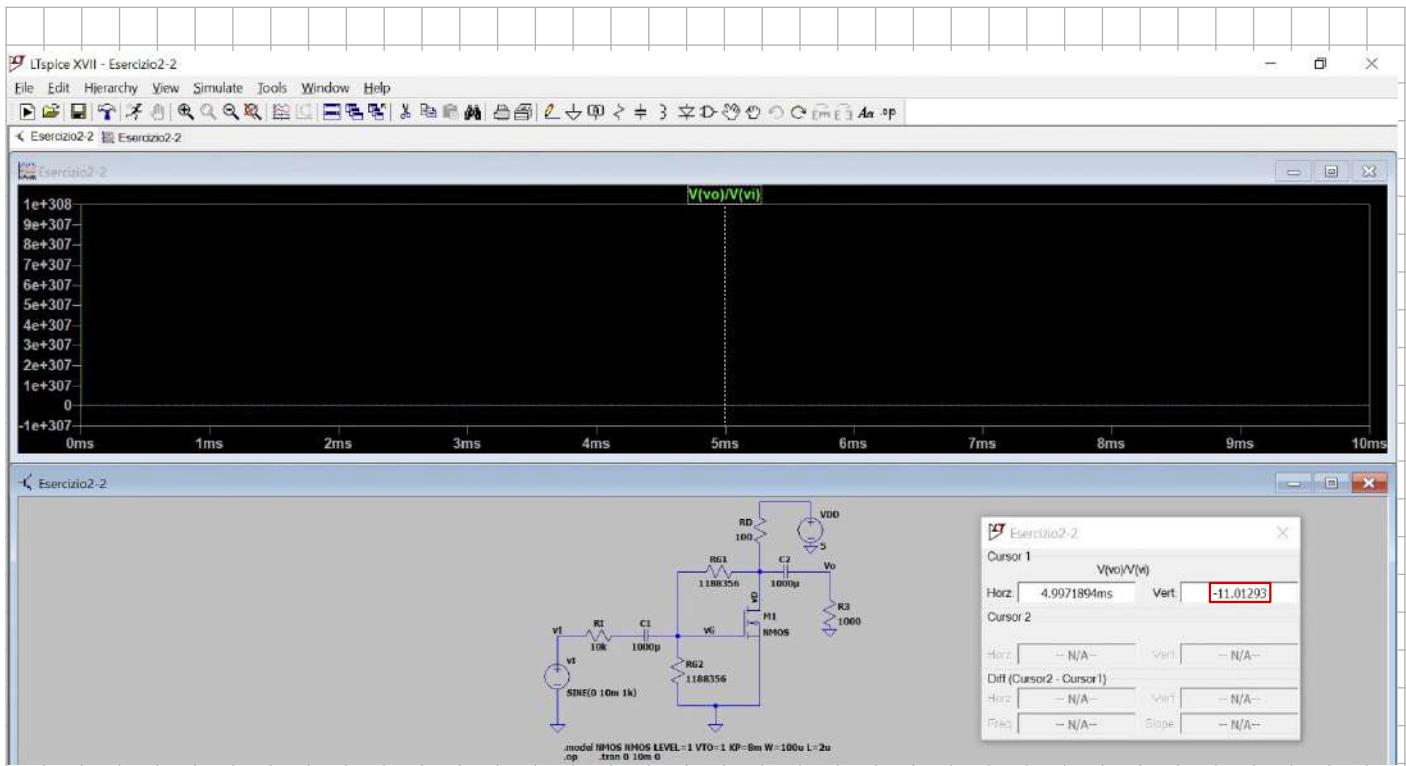

A_v ANALITICO: -21.03

A_v CON SPICE: -21.02

2.6

$$V_{DS} - |V_{DS\max}| = V_{GS} - V_{TN} + V_{gs\max}$$

$$V_{DS} - 21.03 V_i = V_{GS} - V_{TN} + V_I - R_I I_I$$

$$I_I = 1.65 \cdot 10^{-6} V_i + 9.12 \cdot 10^{-6} V_i = 1.08 \cdot 10^{-5} V_i$$

$$V_I = \frac{V_{DS} - V_{GS} + V_{TN}}{\pm A_v + 1 - R_I I_I}$$

$$V_i > 0 \longrightarrow V_I = 196 \text{ mV}$$


$$V_i < 0 \longrightarrow V_I = -230 \text{ mV}$$

TENGO IL VALORE IN MODULO PIÙ STRENGENTE
QUINDI:


$$V_I = 196 \text{ mV}$$


AVENDO UN V_T ABBASTANZA ALTO USEREMO VALORI PIÙ DISTANTI DA V_T LIMITE PER NOTARE MEGLIO LA SATURAZIONE/LINEARITÀ

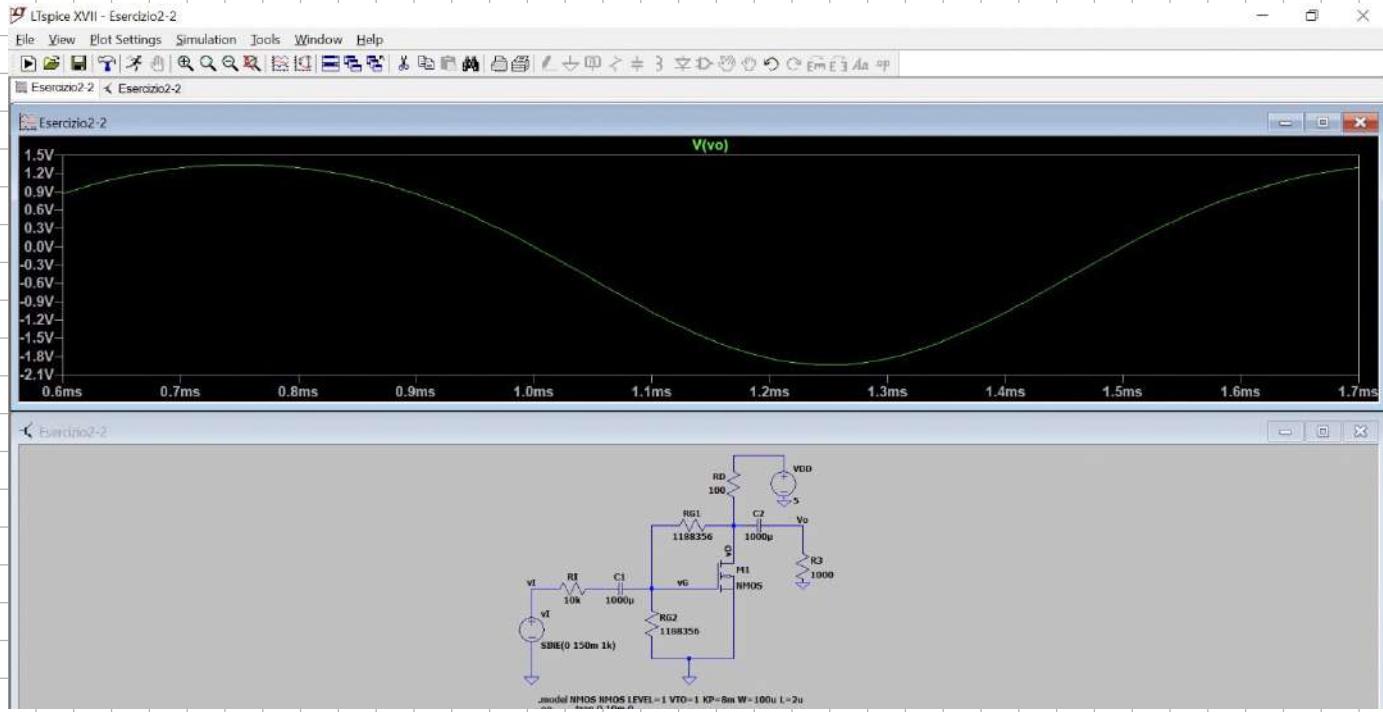PRIMA SIMULAZIONE CON $V_T = 150 \text{ mV}$



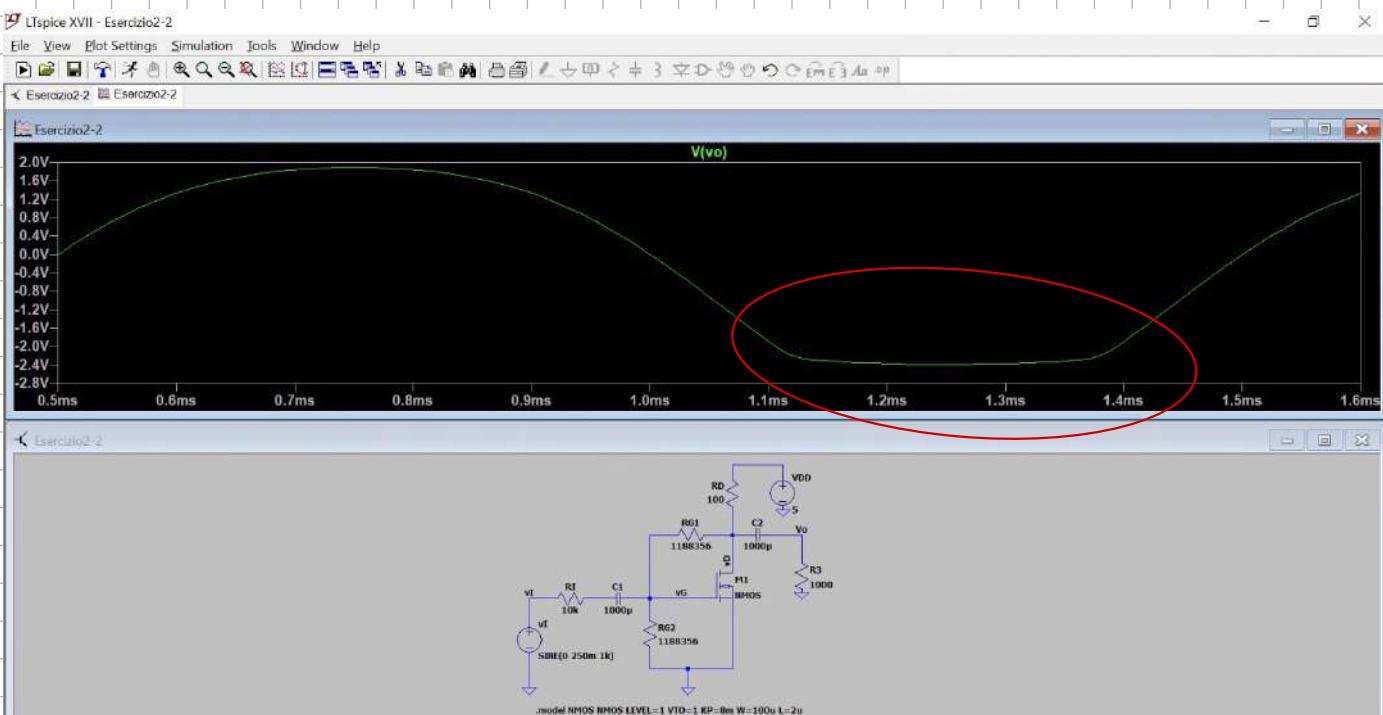SECONDA SIMULAZIONE CON $V_T = 250 \text{ mV}$



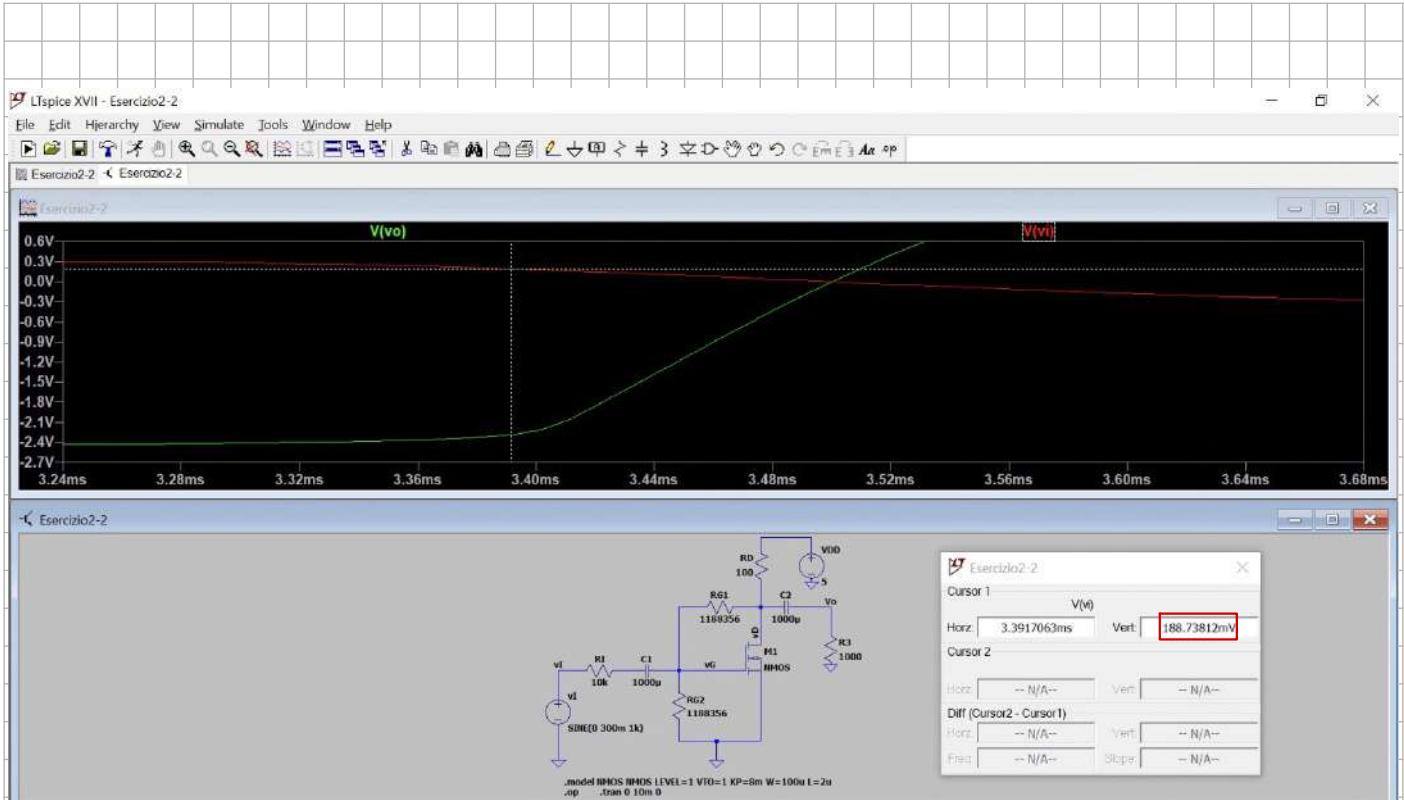

NEL GRAFICO VIENE EVIDENZIATO COME INIZIA LA SATURAZIONE AL VALORE TROVATO

3

$$W = L = 10 \mu m$$

$$k_n = 8 mA/V$$

$$V_{TN} = 1$$

$$k_n = \frac{W}{L} \quad k_n' = k_n'$$

3.1 $I_{DS} = 1 mA$

$$V_{DS} = V_{GS} + 2V = V_{GS} - V_{TN} + 2V$$

$$I_G = 100 \mu A$$

IPOTIZZO TRANSISTOR SATURO

$$I_{DS} = \frac{k_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$-1 \cdot 10^{-3} \frac{2}{k_n} = V_{GS}^2 + 1 - 2V_{GS}$$

$$V_{GS}^2 - 2V_{GS} + \frac{3}{4} = 0$$

$$V_{GS} < 1.5 \text{ OK}$$

$$V_{GS} > 0.5 \rightarrow \text{NO PERCHE } V_{GS} - V_{TN} < 0$$

$$V_{DS} = V_{GS} - V_{TN} + 2V$$


$$V_{GS} = 1.5 V \quad V_{DS} = 2.5 V$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{TN} \rightarrow \text{OK IPOTESI SATURAZIONE}$$


$$V_{DD} = R_D I_D + V_{DS} \rightarrow R_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{I_D + I_G} = 2.5 k\Omega$$

$$V_{GS} = V_{DS} - R_{G1} I_G \rightarrow R_{G1} = \frac{V_{DS} - V_{GS}}{I_G} = 1 \cdot 10^7 \Omega$$

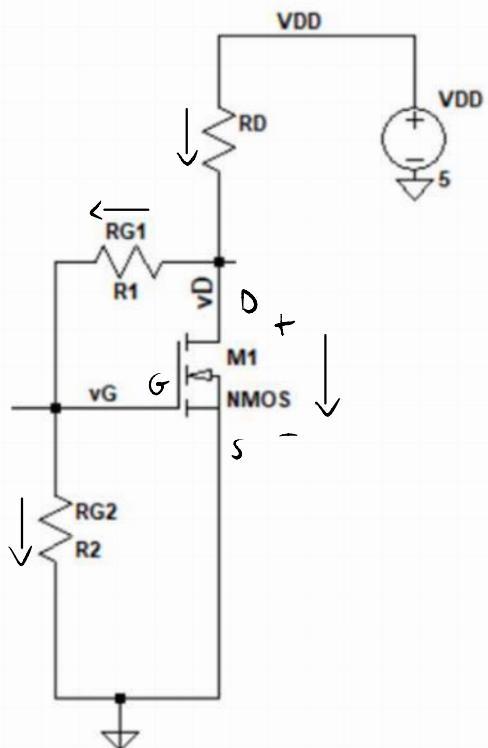
$$V_{DS} = R_{G2} I_G + R_{G1} I_G \rightarrow R_{G2} = \frac{V_{DS} - R_{G1} I_G}{I_G} = 1.5 \cdot 10^7 \Omega$$




3.2

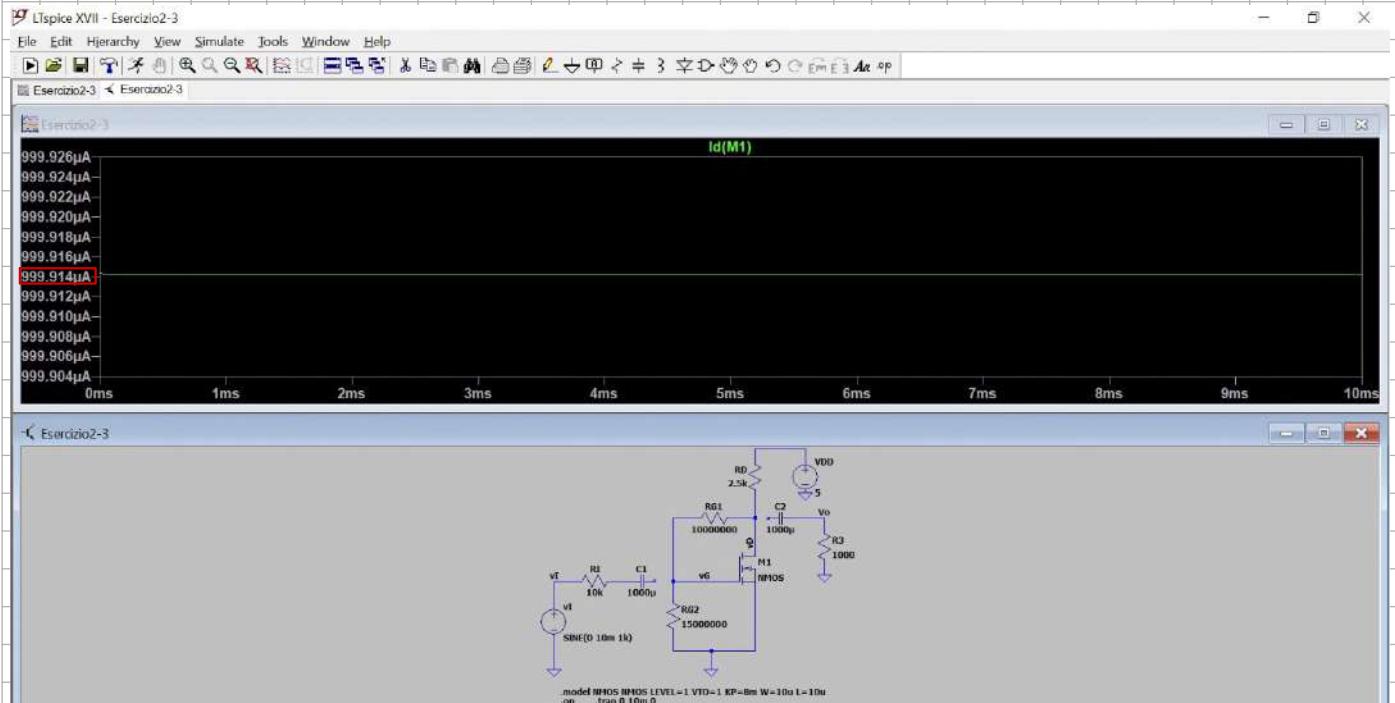


$$I_{DS} = 1 \text{ mA}$$

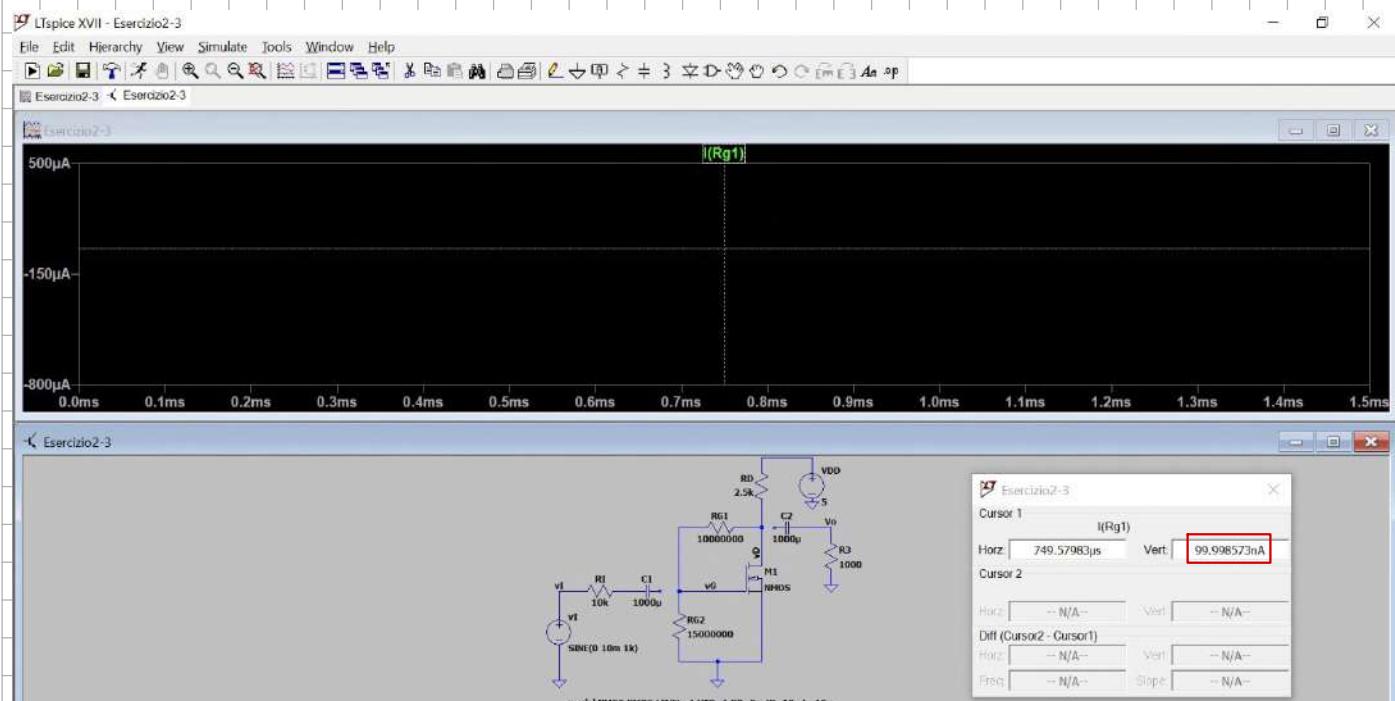

$$I_G = 100 \text{ nA}$$

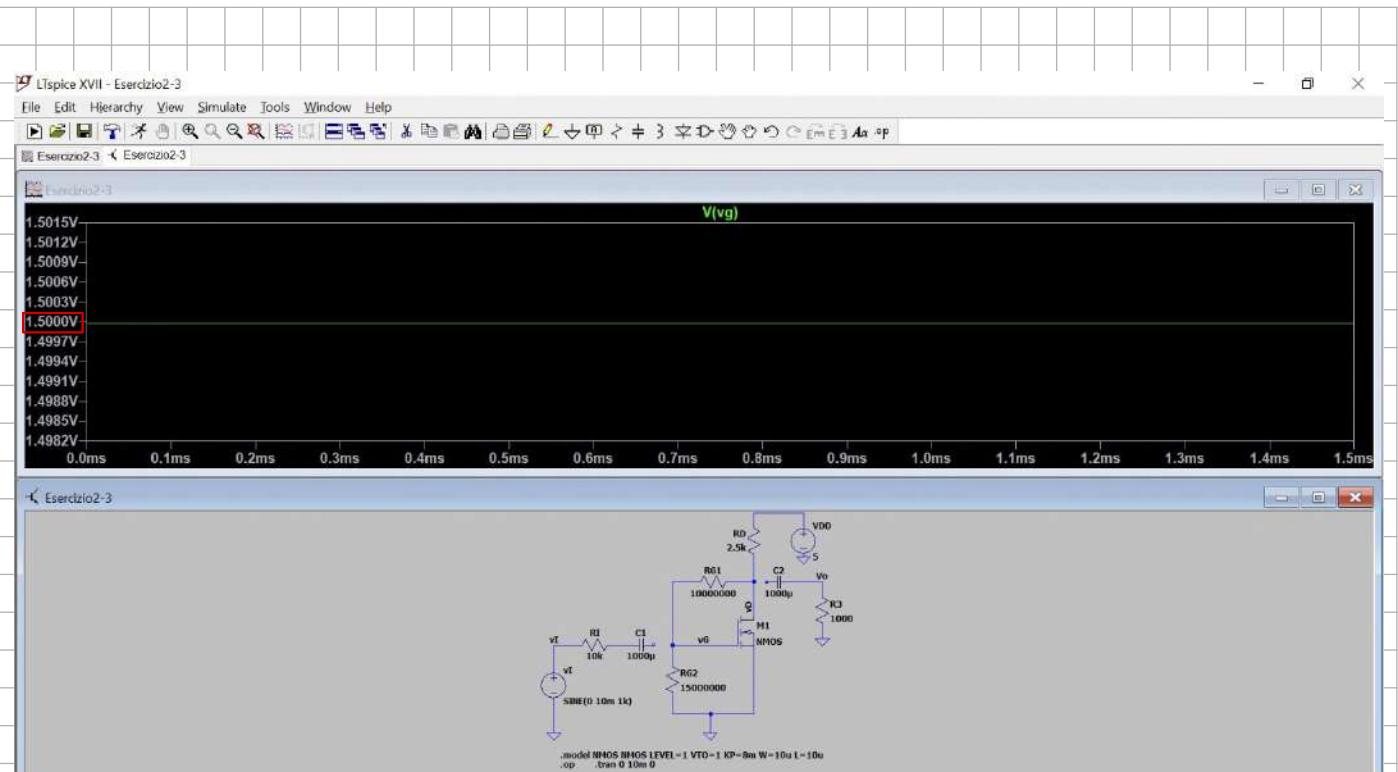


$$V_{GS} = 1.5 \text{ V}$$

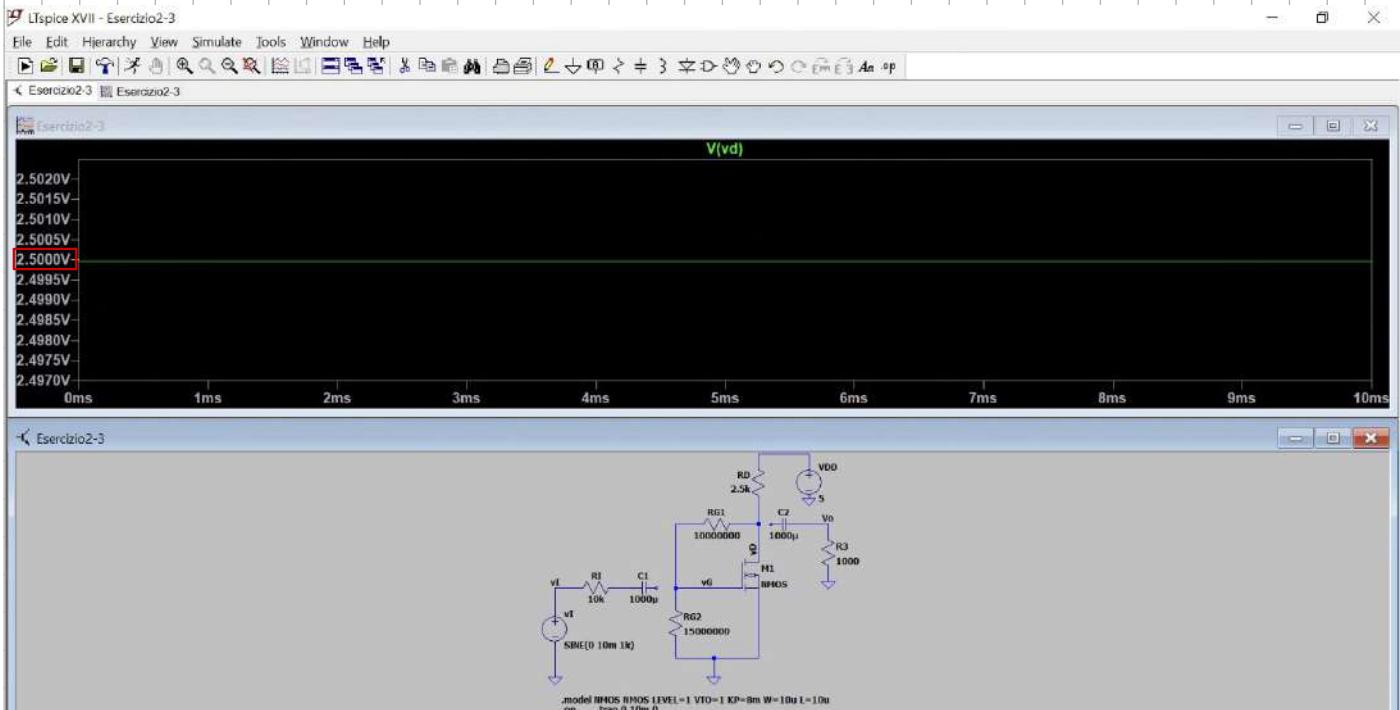

$$V_{DS} = 2.5 \text{ V}$$


3.3

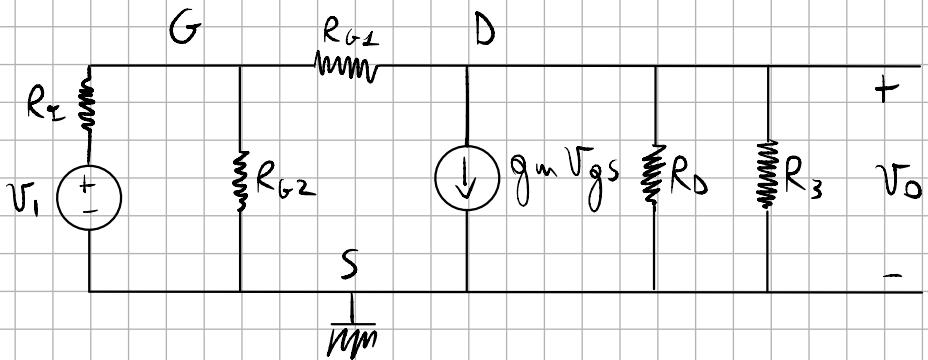

QUESTA RAPPRESENTAZIONE È A SOURCE COMUNE
MI CALCOLO V_o IN FUNZIONE DI V_i CON LA
SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

$$g_m = 6 \cdot 10^{-3}$$

SPENO $g_m V_{gs}$

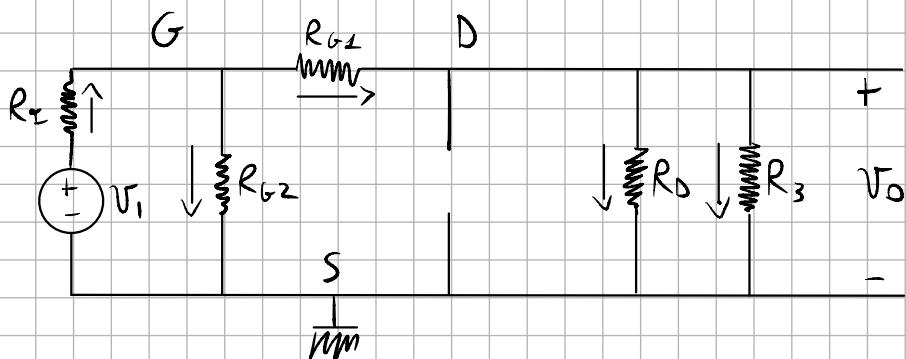

$$R_D \parallel R_3 = 714 \Omega$$


$$R_G2 \parallel (R_G1 + R_D \parallel R_3) = 6000.257 \Omega$$

$$V_{gs1} = \frac{V_i}{R_s + R_G2 \parallel (R_G1 + R_D \parallel R_3)} \quad R_G2 \parallel (R_G1 + R_D \parallel R_3) = 0.99 V_i$$

$$I_{RG1, R_D \parallel R_3} = \frac{V_{gs2}}{R_G1 + R_D \parallel R_3} = 9.58 \cdot 10^{-8} V_i$$

$$V_{o1} = I_{RG1, R_D \parallel R_3} \cdot R_D \parallel R_3 = 7.13 \cdot 10^{-5} V_i$$

SPENGO V_I

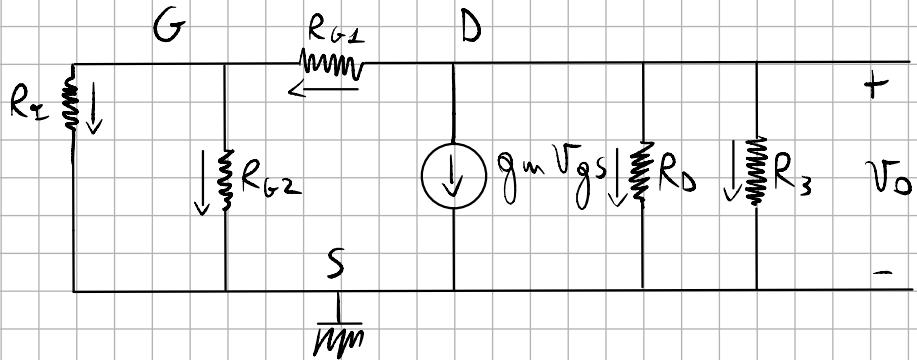

$$R_{G2} \parallel R_I = 9993 \Omega \quad R_D \parallel R_3 \parallel R_{G2} + (R_I \parallel R_{G2}) = 714 \Omega$$

$$V_{O2} = -g_m V_{GS} \left(R_D \parallel R_3 \parallel R_{G2} + (R_I \parallel R_{G2}) \right) = -2.86 V_{GS}$$

$$I_{RG2, RG2 \parallel RI} = \frac{V_{O2}}{R_{G2} + (R_{G2} \parallel R_I)} = -2.85 \cdot 10^{-7} V_{GS}$$



$$V_{GS2} = I_{RG2, RG2 \parallel RI} \cdot R_{G2} \parallel R_I = -2.85 \cdot 10^{-3} V_{GS}$$

UNISCO LE DUE PARTI



$$V_{GS} = V_{GS2} + V_{GS1} = 0.99 V_I - 2.85 \cdot 10^{-3} V_{GS} = 0.99 V_I$$

$$V_O = V_{O1} + V_{O2} = 7.13 \cdot 10^{-5} V_I - 2.86 \cdot (0.99 V_I) = -2.83 V_I$$

$$\Delta V = -2.83$$

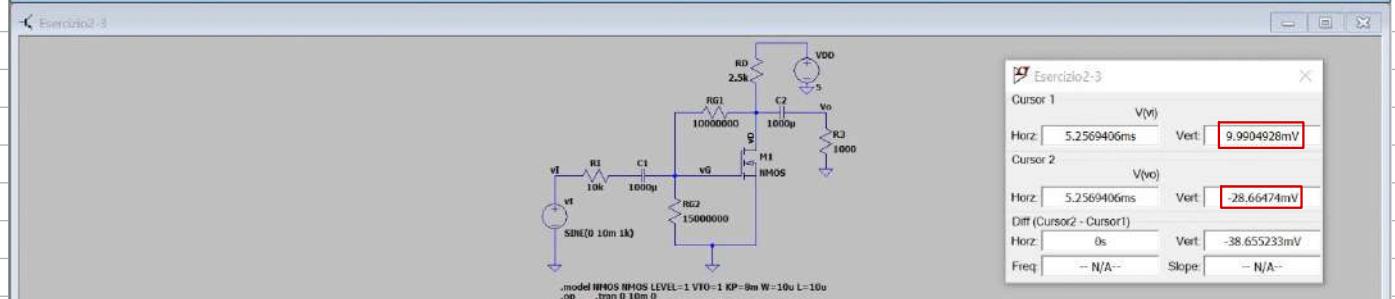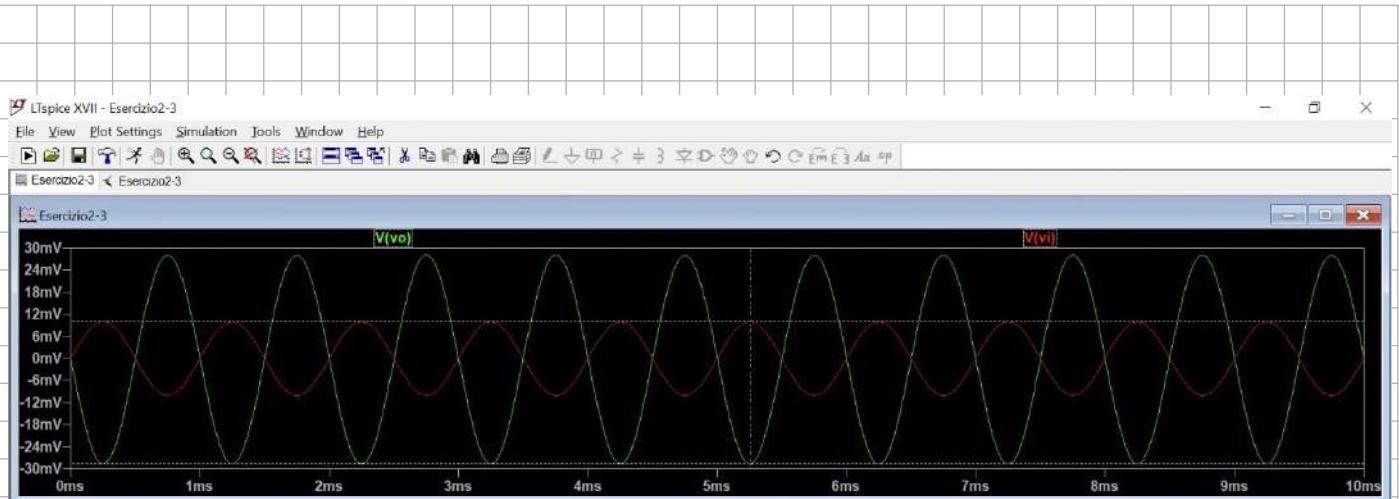


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -2.86$$

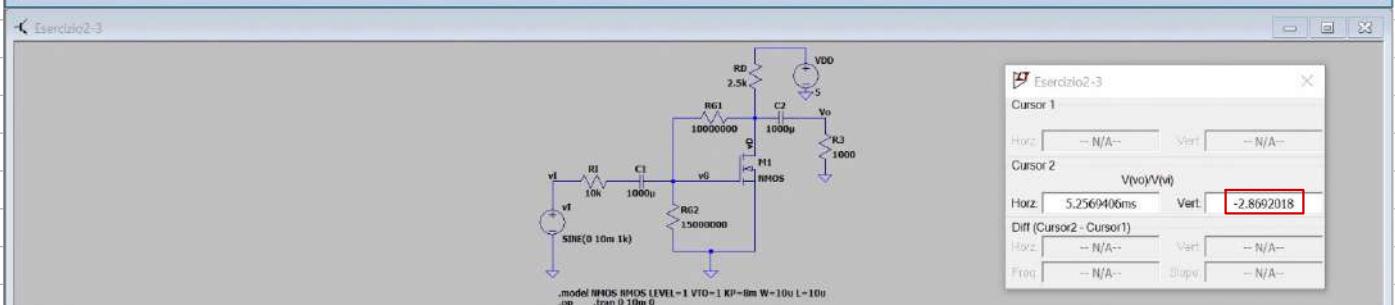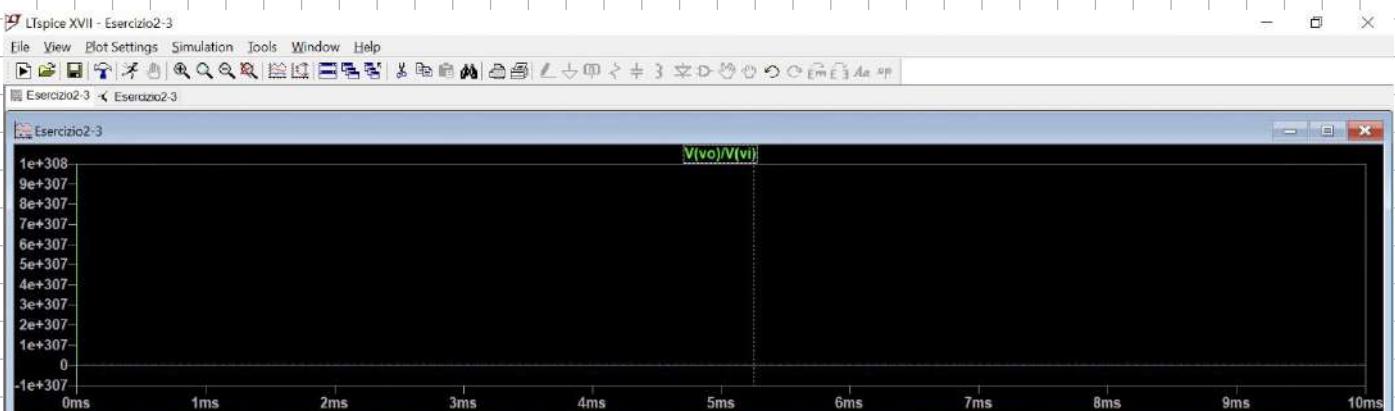

A_v ANALITICO: - 2.83

A_v CON SPICE: - 2.86

3.4

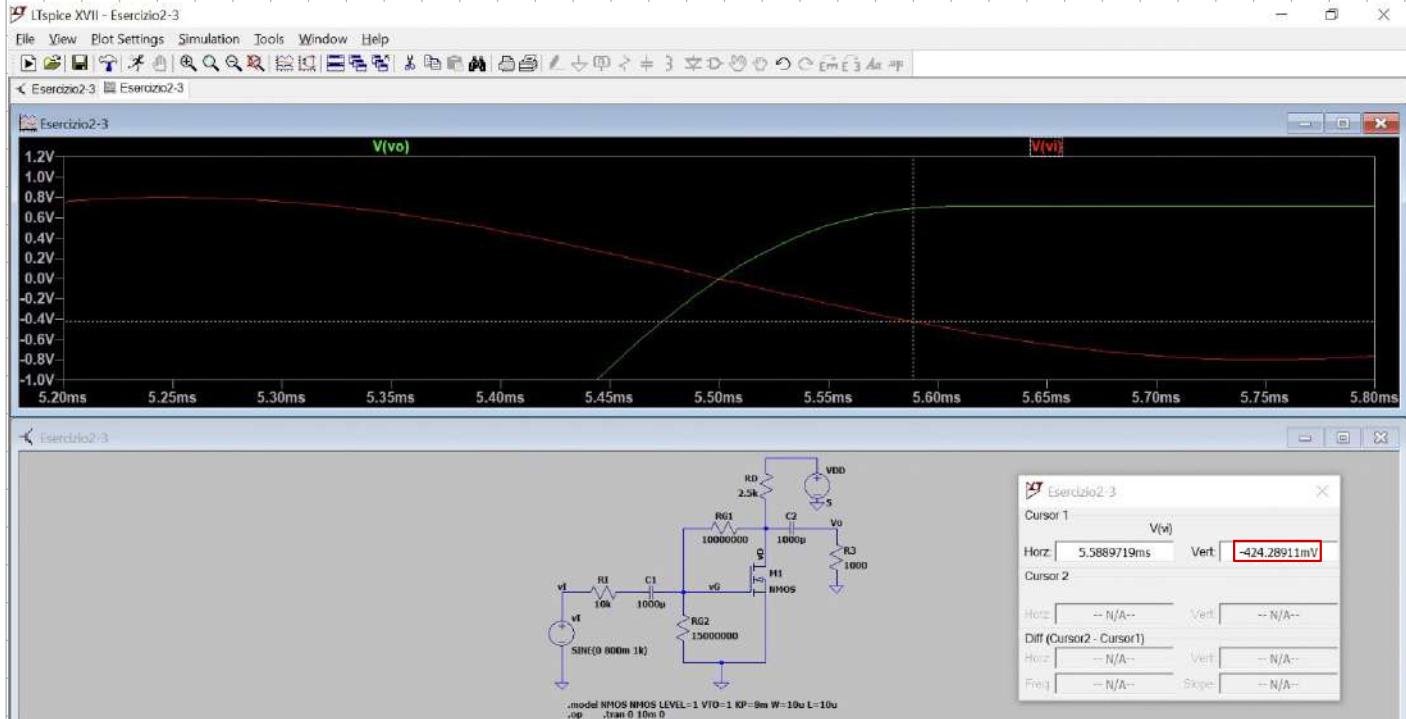

IL VALORE DI V_{IN} CERCATO È CIRCA -425 mV

$$V_{DS} - |V_{DS\max}| = V_{GS} - V_{TN} + V_{gs\max}$$

$$|Av v_i| = V_{DS} - V_{GS} + V_{TN} - V_I + R_I I_I$$

$$I_I = 2 \cdot 10^{-7} v_I + 2.83 \cdot 10^{-4} v_I = 2.83 \cdot 10^{-4} v_I$$

$$v_I > 0 \longrightarrow v_I = 522 \text{ mV}$$


$$v_I < 0 \longrightarrow v_I = -429 \text{ mV}$$

TENGO IL VALORE IN MODULO PIÙ STRENGENTE QUINDI:

$$v_I = 429 \text{ mV}$$

3.5

$$R_{IN} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}}$$

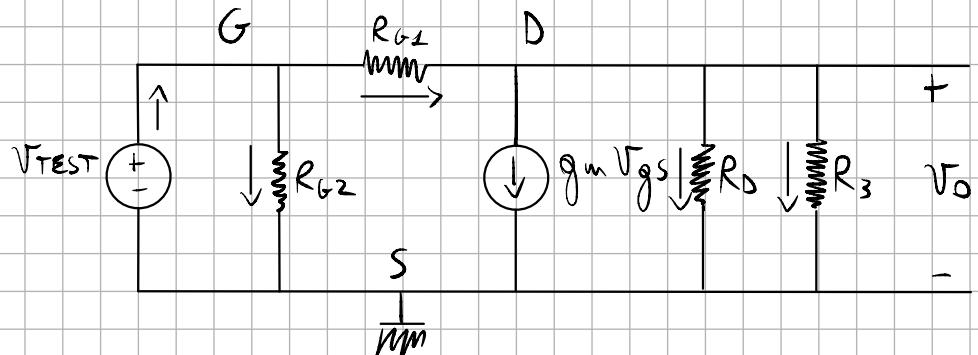

$$R_D \parallel R_3 = 714 \Omega$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{TEST} = \frac{V_{TEST}}{R_{G2}} + \frac{V_{TEST} - V_O}{R_{G2}} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{RG2} = \frac{V_{TEST} - V_O}{R_{G2}} \end{array} \right.$$

$$g_m V_{TEST} = I_{RG2} - \frac{V_O}{R_D \parallel R_3}$$

$$g_m V_{TEST} = \frac{V_{TEST} - V_O}{R_{G2}} - \frac{V_O}{R_D \parallel R_3} = \frac{V_{TEST}}{R_{G2}} - V_O \left(\frac{1}{R_{G2}} + \frac{1}{R_D \parallel R_3} \right) =$$


$$V_O = \left(\frac{V_{TEST}}{R_{G2}} - g_m V_{TEST} \right) \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{R_{G2}} + \frac{1}{R_D \parallel R_3} \right)}$$

$$= V_{TEST} \frac{\left(\frac{1}{R_{G2}} - g_m \right)}{\left(\frac{1}{R_{G2}} + \frac{1}{R_D \parallel R_3} \right)} = - 2.86 V_{TEST}$$

$$I_{TEST} = \frac{V_{TEST}}{R_{G2}} + \frac{V_{TEST} + 2.86 V_{TEST}}{R_{G2}} = \frac{(R_{G2} + 3.86 R_{G2}) V_{TEST}}{R_{G2} \cdot R_{G2}}$$

$$R_{IN} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}} = \frac{R_{G2} \cdot R_{G2}}{(R_{G2} + 3.86 R_{G2})} = 2209.231 \Omega$$

$$R_{OUT} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}}$$

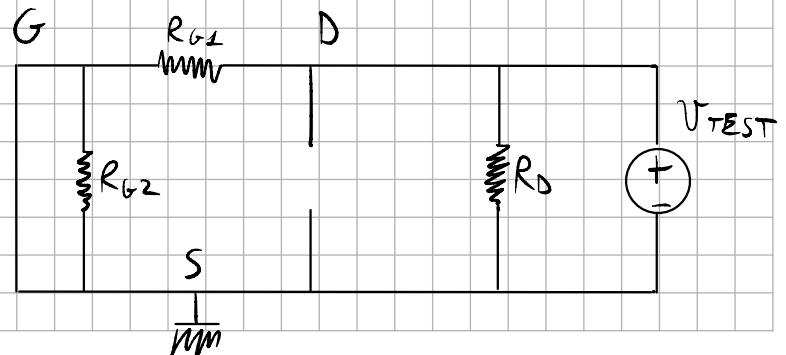

$$R_{OUT} = R_D \parallel R_{G2} = 2.5 k\Omega$$

4

	A_v	R_{IN}	R_{OUT}
CASO 1	-13.51	73.529	100
CASO 2	-11.03	82.755	100
CASO 3	-2.83	2.209.131	2499

COME SI PUÒ NOTARE NEI PRIMI DUE CASI, LE RESISTENZE DI INGRESSO/USCITA NON CAMBIA MOLTO; NON A CASO ANCHE IL GUADAGNO VARIA DI POPO.

NELL'ULTIMO CASO LE RESISTENZE DI INGRESSO E DI USCITA SONO MOLTO PIÙ ALTE E QUESTO LIMITA DRASTICAMENTE IL GUADAGNO.